
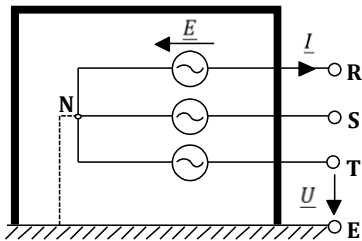


012-Modelle Symmetrischer Anlagen



Symmetrische Spannungsquelle

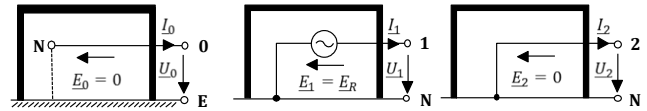

$$\begin{pmatrix} \underline{E}_0 \\ \underline{E}_1 \\ \underline{E}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \underline{a}^2 \\ \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \underline{E}_R = \begin{pmatrix} 0 \\ \underline{E}_R \\ 0 \end{pmatrix}$$





Sternpunktimpedanz

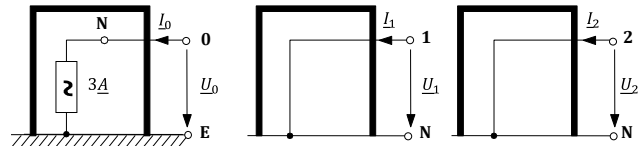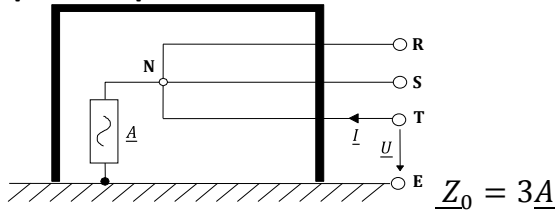

Symmetrische Längsimpedanzen

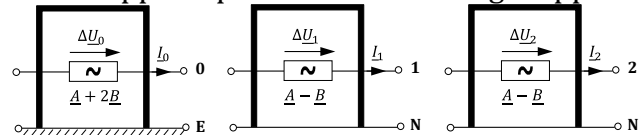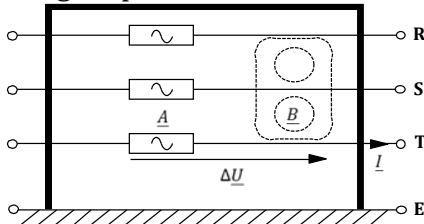Längsimpedanz A, dessen drei Phasen zusätzlich über die Koppelimpedanz B induktiv gekoppelt ist





$$\underline{Z}_0 = \underline{A} + 2\underline{B} \quad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{A} - \underline{B}$$

Sonderfall: Ohne Kopplung $B=0 \rightarrow \underline{Z}_0 = \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{A}$

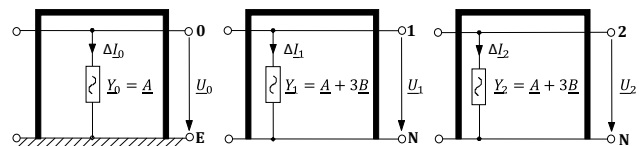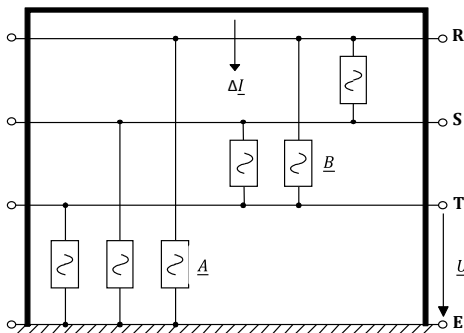4. Symmetrische Queradmittanzen

Querelemente ins 012-System $\rightarrow$ einfacher unter A und B nicht Impedanzen sondern Admittanzen zu verstehen



Knotenanalyse:

$$\begin{pmatrix} \Delta I_R \\ \Delta I_S \\ \Delta I_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{A} + 2\underline{B} & -\underline{B} & -\underline{B} \\ -\underline{B} & \underline{A} + 2\underline{B} & -\underline{B} \\ -\underline{B} & -\underline{B} & \underline{A} + 2\underline{B} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_R \\ \underline{U}_S \\ \underline{U}_T \end{pmatrix}$$

Nach Transformation :


$$\begin{pmatrix} \Delta I_0 \\ \Delta I_1 \\ \Delta I_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Y}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} + 2\underline{B} & -\underline{B} & -\underline{B} \\ -\underline{B} & \underline{A} + 2\underline{B} & -\underline{B} \\ -\underline{B} & -\underline{B} & \underline{A} + 2\underline{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{Y}_0 = \underline{A} \quad \underline{Y}_1 = \underline{Y}_2 = \underline{A} + 3\underline{B}$$

Symmetrische Transformatoren

Mit- und Gegensystem

T- und TT ESB:

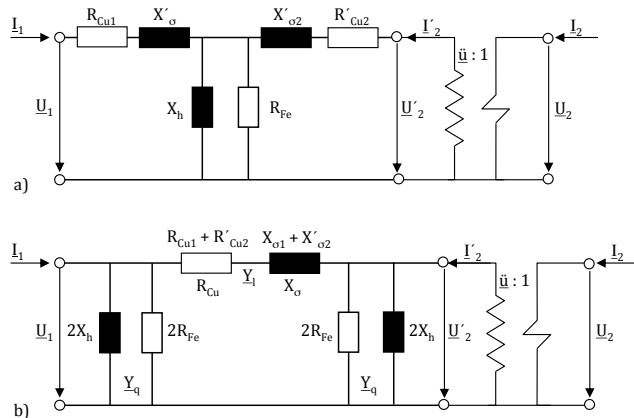

$$P_{Fe,r} \approx \frac{U_{r1}^2}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} \approx \frac{U_{r1}^2}{P_{Fe,r}}$$

$$I_{01} \approx \frac{U_{r1}}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{1}{R_{Fe}^2} + \frac{1}{X_h^2}} \Rightarrow X_h \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{3I_{01}^2}{U_{r1}^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}}} \approx \frac{U_{r1}}{\sqrt{3}I_{01}}$$

$$P_{Cu,r} \approx I_{r1}^2 \cdot (R_{Cu1} + R'_{Cu2}) = \left(\frac{S_r}{U_{r1}}\right)^2 \cdot (R_{Cu1} + R'_{Cu2})$$

$$\Rightarrow R_{Cu1} + R'_{Cu2} \approx P_{Cu,r} \cdot \left(\frac{U_{r1}}{S_r}\right)^2$$


$$u_{kr} \cdot \frac{U_{r1}}{\sqrt{3}} \approx I_{r1} \cdot \sqrt{(R_{Cu1} + R'_{Cu2})^2 + (X_{\sigma1} + X'_{\sigma2})^2}$$

$$= \frac{S_r}{\sqrt{3} \cdot U_{r1}} \cdot \sqrt{(R_{Cu1} + R'_{Cu2})^2 + (X_{\sigma1} + X'_{\sigma2})^2}$$

$$\Rightarrow X_{\sigma1} + X'_{\sigma2} \approx \sqrt{\left(u_{kr} \cdot \frac{U_{r1}}{S_r}\right)^2 - (R_{Cu1} + R'_{Cu2})^2} \approx u_{kr} \cdot \frac{U_{r1}}{S_r}$$

Null-System:

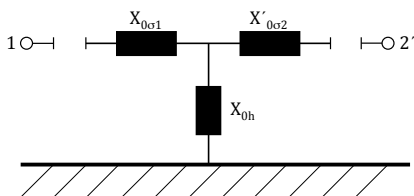Ausgangsmodell des Zweiwicklungstrafo im Nullsystem



Bestimmt durch: (S. 46 Skript)

- Schaltungsart Stern- oder Dreieck der Wicklungen,
- Sternpunktbehandlung der Stern- oder Zickzack-Wicklungen und
- Art des Kernaufbaus, 3- oder 5- Schenklig

$$\underline{\ddot{u}} = \frac{U_{os}}{U_{us}} e^{j\varphi^{*30^\circ}} \quad \underline{Z}_{os} = \underline{\ddot{u}}^2 \cdot \underline{Z}_{us}$$

$$\underline{I}_{1,os} = \frac{1}{\underline{\ddot{u}}^*} \cdot \underline{I}_{1,us} \quad \underline{I}_{2,os} = \frac{1}{\underline{\ddot{u}}} \cdot \underline{I}_{2,us} \quad \underline{I}_{0,os} = \frac{1}{\underline{\ddot{u}}} \cdot \underline{I}_{0,us}$$


$$\underline{U}_{1,os} = \underline{\ddot{u}} \cdot \underline{U}_{1,us} \quad \underline{U}_{2,os} = \underline{\ddot{u}}^* \cdot \underline{U}_{2,us} \quad \underline{U}_{0,os} = \underline{\ddot{u}} \cdot \underline{U}_{0,us}$$

$$\underline{U}_R = \underline{U}_0 + \underline{U}_1 + \underline{U}_2 \quad \underline{I}_R = \underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$


$$\underline{U}_S = \underline{U}_0 + \underline{a}^2 \underline{U}_1 + \underline{a} \underline{U}_2 \quad \underline{I}_S = \underline{I}_0 + \underline{a}^2 \underline{I}_1 + \underline{a} \underline{I}_2$$

$$\underline{U}_T = \underline{U}_0 + \underline{a} \underline{U}_1 + \underline{a}^2 \underline{U}_2 \quad \underline{I}_T = \underline{I}_0 + \underline{a} \underline{I}_1 + \underline{a}^2 \underline{I}_2$$

Yy-Trafo

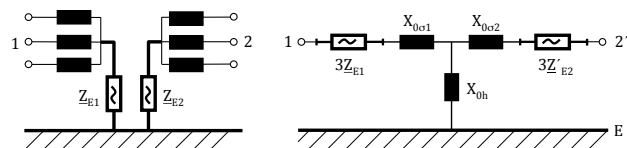

Yd- bzw. Dy- Trafo

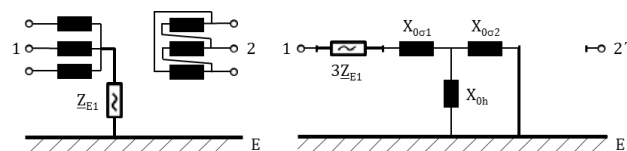

$$\underline{I}_{R,os} = \underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 =$$

$$\underline{I}_{S,os} = \underline{I}_0 + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_1 + \underline{a} \cdot \underline{I}_2 =$$

$$\underline{I}_{T,os} = \underline{I}_0 + \underline{a} \cdot \underline{I}_1 + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_2 =$$

Erst übertragen, dann Transformieren

$$(a^2 - a) = -j\sqrt{3}$$


$$(a - a^2) = +j\sqrt{3}$$

$$(a + a^2) = -1$$

symmetrische Dreiwicklungstrafo

Mit- und Gegensystem

ESB

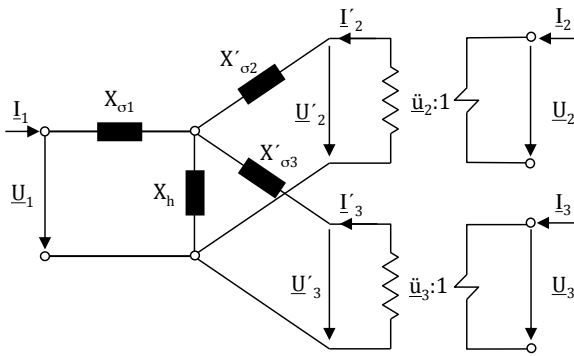

Kurzschlussversuche beim 3W-Trafo

Test	Primary winding	Secondary winding	Tertiary winding
1.	Supply u_{kr12}	Short-circuit I_{r2}	Open-circuit
2.	Supply u_{kr13}	Open-circuit	Short-circuit I_{r3}
3.	Open-circuit	Supply u_{kr23}	Short-circuit I_{r3}

$$X_{k12} \approx \frac{u_{kr12} \cdot \frac{U_{r1}}{\sqrt{3}}}{I_{r2} \cdot \frac{U_{r2}}{U_{r1}}} = u_{kr12} \cdot \frac{U_{r1}^2}{S_{r2}}$$

$$X_{k13} \approx \frac{u_{kr13} \cdot \frac{U_{r1}}{\sqrt{3}}}{I_{r3} \cdot \frac{U_{r3}}{U_{r1}}} = u_{kr13} \cdot \frac{U_{r1}^2}{S_{r3}}$$

$$X'_{k23} \approx \left(\frac{U_{r1}}{U_{r2}} \right)^2 \cdot X_{k23} = \left(\frac{U_{r1}}{U_{r2}} \right)^2 \cdot \frac{u_{kr23} \cdot \frac{U_{r2}}{\sqrt{3}}}{I_{r3} \cdot \frac{U_{r3}}{U_{r2}}} = u_{kr23} \cdot \frac{U_{r1}^2}{S_{r3}}$$

Aus der ESB ergibt sich


$$\begin{pmatrix} X_{k12} \\ X_{k13} \\ X'_{k23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_{\sigma 1} \\ X'_{\sigma 2} \\ X'_{\sigma 3} \end{pmatrix}$$

und damit für die Streureaktanzen

$$\begin{pmatrix} X_{\sigma 1} \\ X'_{\sigma 2} \\ X'_{\sigma 3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_{k12} \\ X_{k13} \\ X'_{k23} \end{pmatrix}$$

Bezugsseite = 1 setzen.

Nullsystem

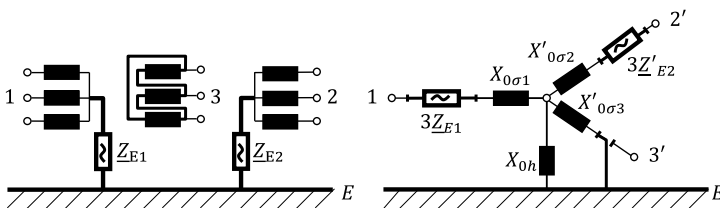

$$\underline{\underline{u}} = \frac{U_{os}}{U_{us}} e^{jx \cdot 30^\circ}$$

$$\underline{\underline{Z}}_{OS} = \underline{\underline{u}}^2 \cdot \underline{\underline{Z}}_{US}$$

$$\underline{\underline{I}}_{1,OS} = \frac{1}{\underline{\underline{u}}^*} \cdot \underline{\underline{I}}_{1,US} \quad \underline{\underline{I}}_{2,OS} = \frac{1}{\underline{\underline{u}}} \cdot \underline{\underline{I}}_{2,US} \quad \underline{\underline{I}}_{0,OS} = \frac{1}{\underline{\underline{u}}} \cdot \underline{\underline{I}}_{0,US}$$

$$\underline{\underline{U}}_{1,OS} = \underline{\underline{u}} \cdot \underline{\underline{U}}_{1,US} \quad \underline{\underline{U}}_{2,OS} = \underline{\underline{u}}^* \cdot \underline{\underline{U}}_{2,US} \quad \underline{\underline{U}}_{0,OS} = \underline{\underline{u}} \cdot \underline{\underline{U}}_{0,US}$$

$$\underline{\underline{I}}_{R,OS} = \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{I}}_2 =$$

$$\underline{\underline{I}}_{S,OS} = \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{a}}^2 \cdot \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{a}} \cdot \underline{\underline{I}}_2 =$$

$$\underline{\underline{I}}_{T,OS} = \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{a}} \cdot \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{a}}^2 \cdot \underline{\underline{I}}_2 =$$

Erst übertragen, dann Transformieren

$$\begin{aligned} \underline{\underline{U}}_R &= \underline{\underline{U}}_0 + \underline{\underline{U}}_1 + \underline{\underline{U}}_2 & \underline{\underline{I}}_R &= \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{I}}_2 \\ \underline{\underline{U}}_S &= \underline{\underline{U}}_0 + \underline{\underline{a}}^2 \underline{\underline{U}}_1 + \underline{\underline{a}} \underline{\underline{U}}_2 & \underline{\underline{I}}_S &= \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{a}}^2 \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{a}} \underline{\underline{I}}_2 \\ \underline{\underline{U}}_T &= \underline{\underline{U}}_0 + \underline{\underline{a}} \underline{\underline{U}}_1 + \underline{\underline{a}}^2 \underline{\underline{U}}_2 & \underline{\underline{I}}_T &= \underline{\underline{I}}_0 + \underline{\underline{a}} \underline{\underline{I}}_1 + \underline{\underline{a}}^2 \underline{\underline{I}}_2 \end{aligned}$$


$$(a^2 - a) = -j\sqrt{3}$$

$$(a - a^2) = +j\sqrt{3}$$

$$(a + a^2) = -1$$

Symmetrische Freileitungen und Kabel


ESB-Allgemein

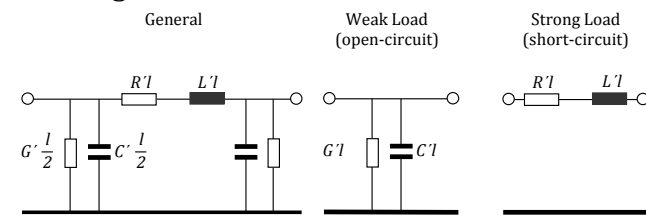

$$C'_b = C'_E + 3C'_k \quad C'_k = \frac{C'_b - C'_E}{3} \quad L'_0 = L_1 + 3M' \cdot l$$

C'_E : Erdungskapazitätsbelag = Zeilensumme
 C'_k : Kopplungsskapazitätsbelag negatives Nebendiagonalelement

Geometrische Abstände

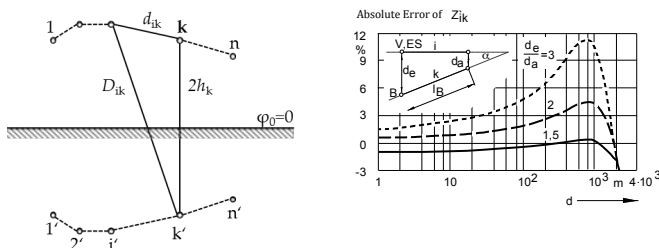

Widerstands- und Induktivitätsbelag


$$\underline{Z}'_{ii} = (R'_i + \frac{\omega\mu_0}{8}) + j \frac{\omega\mu_0}{2\pi} \cdot \ln \frac{\delta_E}{\rho_i \cdot \frac{1}{4}} \quad (\text{Schleifenimpedanz})$$

$$\underline{Z}'_{ik} = \frac{\omega\mu_0}{8} + j \frac{\omega\mu_0}{2\pi} \cdot \ln \frac{\delta_E}{d_{ik}} \quad (\text{Koppelimpedanz})$$


Symmetrische Generatoren

Mitsystem

Gilt immer bei Turbogeneratoren

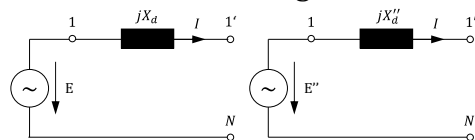


Symmetrische Verbraucher

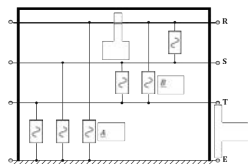

Symmetrierung von unsymmetrischen Verbrauchern

Steinmetz-Schaltung

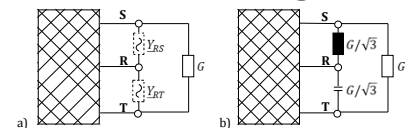

$$l * L'_b = L_1 = L_2 \quad X_C = \frac{1}{j\omega C} \quad X_L = j\omega L$$

$$l * C'_b = C_1 = C_2$$

$$l * C'_E = C_0$$

$$\text{Erdstromtiefe: } \delta_E = \frac{1.85}{\sqrt{\mu_0 \cdot \omega \cdot \kappa_E}}$$

$$\text{Bündelleiter: } \rho_B = \sqrt[n]{n \rho R^{n-1}} \cdot \frac{e^{-\frac{1}{4n}}}{e^{-\frac{1}{4}}}$$

$$\text{Hohlleiter: } \rho_H = \frac{\rho}{e^{-\frac{1}{4}}}$$

$$\text{Ersatzleiter: } \rho_B = \sqrt[n]{n \rho R^{n-1}}$$

$$\text{4-Bündelleiter: } R = \frac{d}{\sqrt{2}} \quad \text{2-Bündel: } R = \frac{d}{2}$$

$$\text{Mittlere Höhe: } h_k = h_m - 0,7 f_m$$

Kapazitätsbeläge von Freileitungen

Roh=Radius

$$p_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{2h_i}{\rho_i} \quad p_{ik} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{D_{ik}}{d_{ik}} = p_{ki}$$

Bei verdirrten Freileitungen:



$$p_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{2h_i}{\rho_i} \quad p_{ik} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{D}{d} = p_{ki}$$

Schräger Leiter:

$$d = \sqrt{d_e \cdot d_a} \quad \frac{1}{3} \leq \frac{d_e}{d_a} \leq 3 \quad l_b \cdot \cos \alpha \quad \text{mit } \alpha = \frac{d_e - d_a}{k}$$

Gegensystem

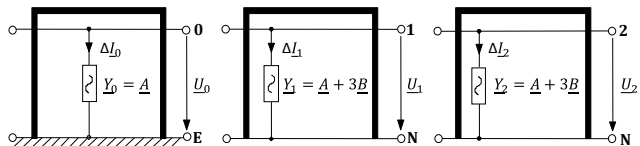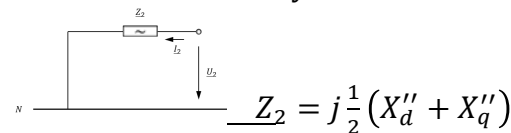Bei rotierenden Maschinen entspricht das Gegen- nicht mehr dem Mitsystem




Forderung dass keine Null Ströme auftreten sollen

$$I_0 = \frac{1}{3} (I_R + a^2 \cdot I_S + a \cdot I_T) = 0$$


$$Y_{RS} = -jG/\sqrt{3} \quad Y_{RT} = +jG/\sqrt{3}$$

012-Modell von Unsymmetrien


Querunsymmetrien

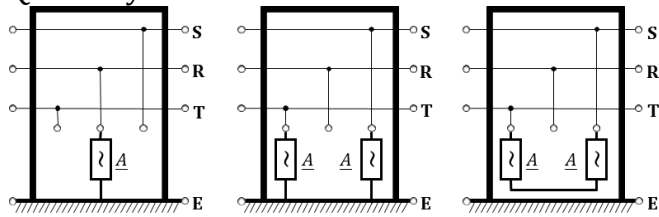

Längsunsymmetrien

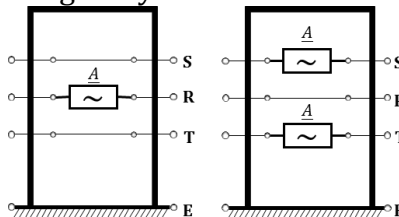

Einphasige Querunsymmetrie

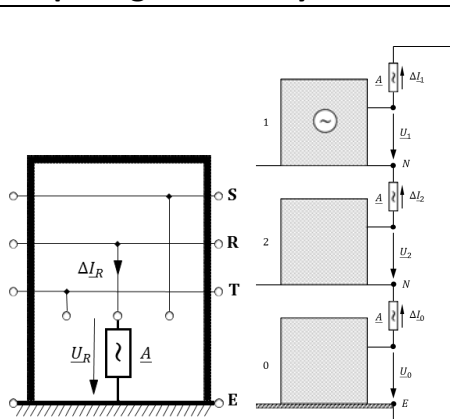

Knotenanalyse:

$$\begin{pmatrix} \Delta L_R \\ \Delta L_S \\ \Delta L_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_R \\ \underline{U}_S \\ \underline{U}_T \end{pmatrix}$$

Transformation:


$$\begin{pmatrix} \Delta L_0 \\ \Delta L_1 \\ \Delta L_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Y}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} \underline{A} & \underline{A} & \underline{A} \\ \underline{A} & \underline{A} & \underline{A} \\ \underline{A} & \underline{A} & \underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

Unsymmetriebedingungen:

$$\Delta L_0 = \Delta L_1 = \Delta L_2 \quad \underline{U}_0 + \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \frac{3}{\underline{A}} \Delta L_0$$

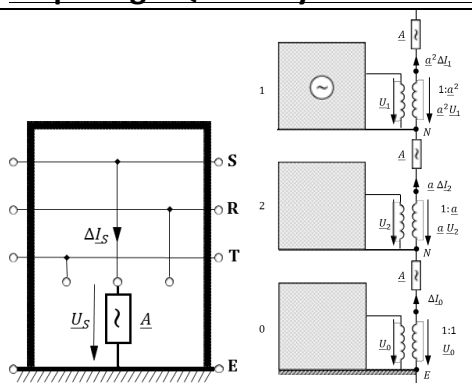Einphasige Querunsymmetrie in Phase S → Doppelerdschluss (R und S)



Knotenanalyse:

$$\begin{pmatrix} \Delta L_R \\ \Delta L_S \\ \Delta L_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_R \\ \underline{U}_S \\ \underline{U}_T \end{pmatrix}$$

Transformation:


$$\begin{pmatrix} \Delta L_0 \\ \Delta L_1 \\ \Delta L_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Y}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} \underline{A} & \underline{A} & \underline{A} \\ \underline{a}^2 \cdot \underline{A} & \underline{A} & \underline{a} \cdot \underline{A} \\ \underline{a} \cdot \underline{A} & \underline{a}^2 \cdot \underline{A} & \underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

Unsymmetriebedingungen:

$$\Delta L_0 = \underline{a}^2 \cdot \Delta L_1 = \frac{1}{\underline{a}^2} \cdot \Delta L_2 = \underline{a} \cdot \Delta L_2 = \frac{1}{\underline{a}} \cdot \Delta L_2 \quad \underline{U}_0 + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_1 + \underline{a} \cdot \underline{U}_2 = \frac{3}{\underline{A}} \Delta L_0$$

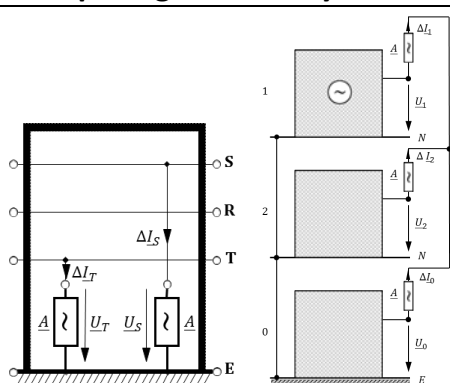Zweiphasige Querunsymmetrie mit Erdberührung



Knotenanalyse:

$$\begin{pmatrix} \Delta L_R \\ \Delta L_S \\ \Delta L_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & \underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_R \\ \underline{U}_S \\ \underline{U}_T \end{pmatrix}$$

Transformation:


$$\begin{pmatrix} \Delta L_0 \\ \Delta L_1 \\ \Delta L_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Y}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & \underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2\underline{A} & -\underline{A} & -\underline{A} \\ -\underline{A} & 2\underline{A} & -\underline{A} \\ -\underline{A} & -\underline{A} & 2\underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

Unsymmetriebedingungen:

$$\Delta L_0 + \Delta L_1 + \Delta L_2 = 0 \quad \underline{U}_0 - \underline{U}_1 = \frac{1}{\underline{A}} \cdot (\Delta L_0 - \Delta L_1) \quad \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = \frac{1}{\underline{A}} \cdot (\Delta L_1 - \Delta L_2)$$

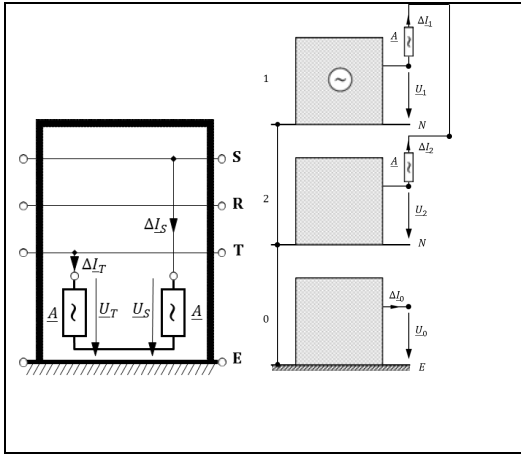Zweiphasige Querunsymmetrie ohne Erdberührung



Knotenanalyse:

$$\begin{pmatrix} \Delta U_R \\ \Delta U_S \\ \Delta U_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{A}{2} & -\frac{A}{2} \\ 0 & -\frac{A}{2} & \frac{A}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_R \\ U_S \\ U_T \end{pmatrix}$$

Transformation:


$$\begin{pmatrix} \Delta U_0 \\ \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Y}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{A}{2} & -\frac{A}{2} \\ 0 & -\frac{A}{2} & \frac{A}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{A}/2 & -\underline{A}/2 \\ 0 & -\underline{A}/2 & \underline{A}/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Fehlerbedingungen:

$$\Delta U_0 = 0 \quad \Delta U_1 = -\Delta U_2 \quad U_1 - U_2 = \frac{2}{\underline{A}} \cdot \Delta U_1$$

Einphasige Längsunsymmetrie

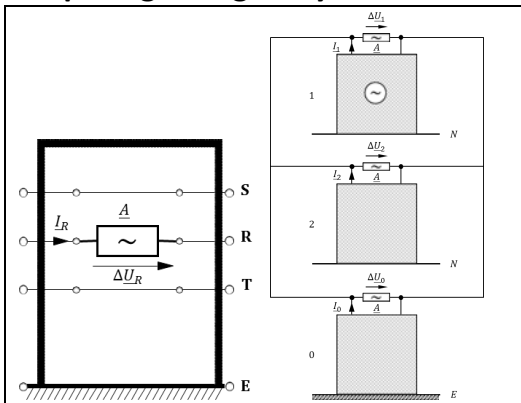

Maschenanalyse

$$\begin{pmatrix} \Delta U_R \\ \Delta U_S \\ \Delta U_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\underline{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_R \\ I_S \\ I_T \end{pmatrix}$$

Transformation


$$\begin{pmatrix} \Delta U_0 \\ \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Z}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\underline{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1/\underline{A} & 1/\underline{A} & 1/\underline{A} \\ 1/\underline{A} & 1/\underline{A} & 1/\underline{A} \\ 1/\underline{A} & 1/\underline{A} & 1/\underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Unsymmetriebedingungen

$$\Delta U_0 = \Delta U_1 = \Delta U_2 \quad I_0 + I_1 + I_2 = 3\underline{A} \cdot \Delta U_1$$

Zweiphasige Längsunsymmetrie

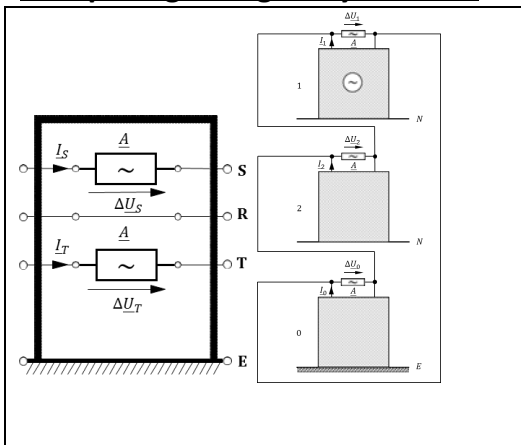

Maschenanalyse

$$\begin{pmatrix} \Delta U_R \\ \Delta U_S \\ \Delta U_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_R \\ I_S \\ I_T \end{pmatrix}$$

Transformation



$$\begin{pmatrix} \Delta U_0 \\ \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \end{pmatrix} = \underline{T}_{012} \cdot \underline{Z}_{RST} \cdot \underline{T}_{012}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\underline{A} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2/\underline{A} & -1/\underline{A} & -1/\underline{A} \\ -1/\underline{A} & 2/\underline{A} & -1/\underline{A} \\ -1/\underline{A} & -1/\underline{A} & 2/\underline{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Fehlerbedingungen

$$\Delta U_0 + \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0 \quad I_0 - \underline{A} \cdot \Delta U_0 = I_1 - \underline{A} \cdot \Delta U_1 = I_2 - \underline{A} \cdot \Delta U_2$$

Beispiel

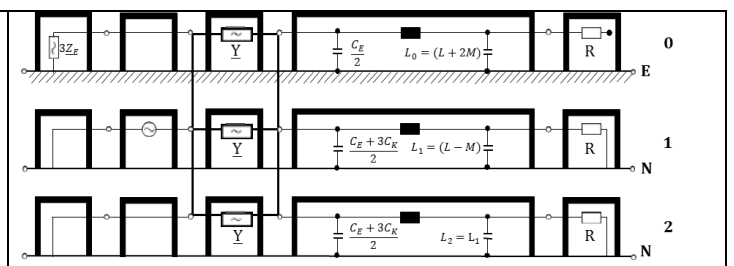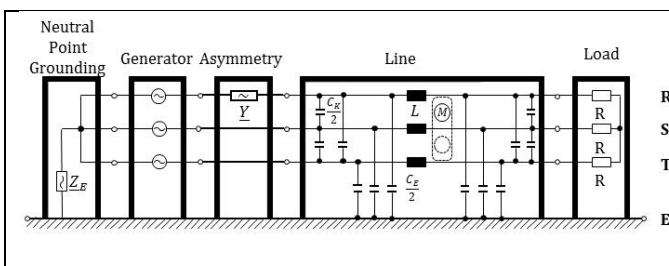

Unsymmetrische Kurzschlussberechnung

Vereinfachungen:

- Vernachlässigung der Querglieder aller Zweige in direkt geerdeten Netzen
- Stufensteller in Mittelstellung
- Vernachlässigung von Wirkwiderständen bei $R_k/X_k \leq 0,3$ (Gilt nicht im NS-Netz)
- Einheitliche Polradspannung $E'' = c \cdot U_n / \sqrt{3}$
- Verbraucher bleiben unberücksichtigt, Ausnahme große motorische. Beitrag von Async.M. zu I_k'' darf vernachlässigt werden, wenn Beitrag nicht >5%

Kurzschlüsse (Doppelerdschluss – Skript)

Einpoliger Erd(kurz)schluss	Einpolige Kurzunterbrechung	Zweipoliger Kurzschluss mit Erdberührung	Zweipoliger Kurzschluss ohne Erdberührung
$U_r = 0$ $I_r = I_s = 0$ $U_1 + U_2 + U_0 = 0$ $I_2 = I_1$ $I_0 = I_2$	$U_s = 0$ $U_t = 0$ $I_r = 0$ $U_2 = U_1$ $U_0 = U_2$ $I_1 + I_2 + I_0 = 0$	$U_s = 0$ $U_t = 0$ $I_r = 0$ $U_2 = U_1$ $U_0 = U_2$ $I_1 + I_2 + I_0 = 0$	$U_b - U_c = 0$ $I_r = 0$ $I_s + I_t = 0$ $U_2 = U_1$ $I_1 + I_2 = 0$ $I_0 = 0$

Zusammenfassung

$$I_{k1}'' = \frac{3}{Z_{j,0} + Z_{j,1} + Z_{j,2}} \cdot E_{j,L}$$

$$I_{kE2E}'' = - \frac{3 \cdot Z_{j,2}}{Z_{j,0} \cdot Z_{j,1} + Z_{j,0} \cdot Z_{j,2} + Z_{j,1} \cdot Z_{j,2}} \cdot E_{j,L}$$

$$I_{k2}'' = \frac{-j\sqrt{3}}{Z_{j,1} + Z_{j,2}} \cdot E_{j,L}$$

Generatorferne Kurzschlüsse

$$I_{k1}'' : I_{kE2E}'' : I_{k2}'' : I_{k3}'' \approx \frac{3}{|2 + Z_{j,0}/Z_{j,1}|} : \frac{3}{|1 + 2Z_{j,0}/Z_{j,1}|} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1$$

$$3 \text{ Pol. KS: } I_{k3}'' = \frac{1}{Z_{j,1}} \cdot E_{j,L}$$

Leistung:

$$(U_B = \frac{U_b}{\sqrt{3}})$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ$$

$$\underline{S}_{RST} = 3 \cdot \underline{S}_{012}$$

$$R_L = \frac{U_b^2}{P_L}$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi = P \tan \varphi$$

$$\underline{Z} = R \pm jX$$

+ind. -kap.

$$X_L = 3 \frac{U_b^2}{Q} = \frac{R_v}{\tan \cos^{-1} \varphi}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{S}$$

$$\underline{Z} = \frac{U^2}{S} e^{j\varphi}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{Q}{P}$$

$$P_L = \sqrt{3} U_b I_b = \sqrt{3} U_b \frac{\frac{U_b}{\sqrt{3}}}{R_L} = \frac{U_b^2}{R_L}$$




Kompensation:

$$\cos \varphi_{komp} = \frac{P_V}{S_V} = \frac{P_V}{\sqrt{P_V^2 + (Q_V - Q_{komp})^2}} = \frac{\frac{3 \cdot U_C^2}{R_V}}{\sqrt{\left(\frac{3 \cdot U_C^2}{R_V}\right)^2 + \left(\frac{3 \cdot U_C^2}{X_V} - 3 \cdot U_C^2 \cdot \omega \cdot C_{komp}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + R_V^2 \cdot \left(\frac{1}{X_V} - \omega \cdot C_{komp}\right)^2}}$$

$$Q_{komp} = Q_V$$

$$\omega \cdot C_{komp} = \frac{1}{X_V}$$
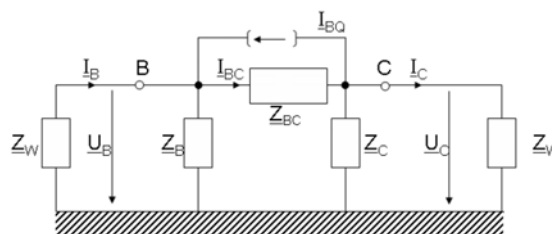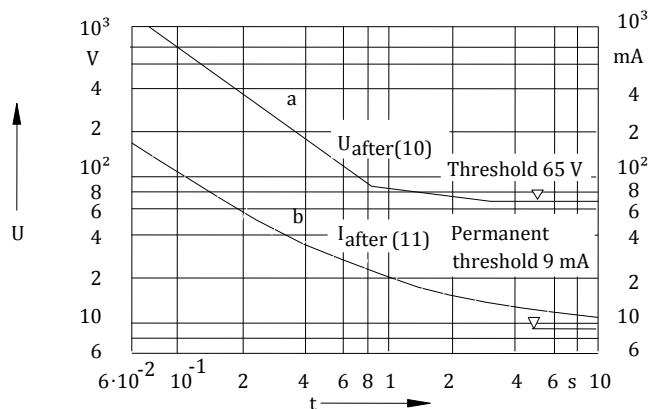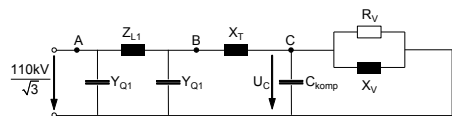
$$C_{komp} = \frac{1}{\omega \cdot X_V} = 149,2 \mu F$$



$$Z_P = \frac{Z_B Z_W}{Z_B + Z_W} \quad U_B = \frac{Z_{BC}}{Z_{BC} + 2Z_P} \cdot I_{BQ} \cdot Z_P \quad U_{B,neu} = I_{BQ} \frac{Z_{BC} Z_B}{Z_{BC} + Z_B} =$$


$$\begin{pmatrix} \Delta U_{ES} \\ \Delta U_K \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z'_{ES,V} & Z'_{ES,ES} & Z'_{ES,K} \\ Z'_{K,V} & Z'_{K,ES} & Z'_{K,K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_V \\ I_{ES} \\ I_K \end{pmatrix}$$

mit Kompensationsleiter:

$$\begin{aligned} Z'_{ES,V} \cdot I_V + Z'_{ES,ES} \cdot I_{ES_{mit}} + Z'_{ES,K} \cdot I_K &= 0 \\ Z'_{K,V} \cdot I_V + Z'_{K,ES} \cdot I_{ES_{mit}} + Z'_{K,K} \cdot I_K &= 0 \end{aligned}$$

Ohne Kompensationsleiter:
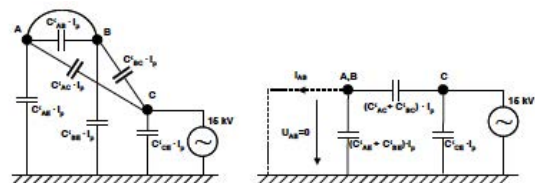
$$\begin{aligned} \Rightarrow I_K - I_V \cdot \frac{Z'_{K,V} \cdot Z'_{ES,ES} - Z'_{K,ES} \cdot Z'_{ES,V}}{Z'_{ES,K}^2 + Z'_{ES,ES}^2} \cdot \frac{Z'_{ES,V} \cdot I_V + Z'_{ES,ES} \cdot I_{ES_{ohne}}}{Z'_{ES,ES}} &= 0 \\ I_{ES_{mit}} - \frac{Z'_{ES,V} \cdot I_V + Z'_{ES,K} \cdot I_K}{Z'_{ES,ES}} &= -2,2 \Rightarrow I_{ES_{ohne}} = -I_V \cdot \frac{Z'_{ES,V}}{Z'_{ES,ES}} \end{aligned}$$



Berührungsspannung:

$$U_{AB} = \frac{(C'_{AC} + C'_{BC}) \cdot I_B}{[(C'_{AC} + C'_{BC}) + (C'_{AE} + C'_{BE})] \cdot I_B} \cdot U_C \quad (\text{Spannungsteiler})$$

$$U_{AB} = \frac{(0,18 + 0,29) \frac{\mu F}{m}}{[(0,18 + 0,29) + (5,34 + 5,24)] \frac{\mu F}{m}} \cdot 15 kV = 638,01 V$$

Berührungsstrom: $U_{AB} = 0$

$$I_{AB} = U_C \cdot \omega \cdot (C'_{AC} + C'_{BC}) \cdot I_B = 15 kV \cdot 2\pi \cdot 16 \frac{2}{3} Hz \cdot (0,18 + 0,29) \frac{\mu F}{m} \cdot 20 km = 14,78 mA > 9 mA$$

$\Rightarrow$ maximal zulässiger Berührungsstrom überschritten

Beeinflussung - Kapazitive

$$\begin{pmatrix} \vec{Q}'_V \\ \vec{Q}'_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C'_{V,V} & C'_{V,B} \\ C'_{B,V} & C'_{B,B} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{U}_V \\ \vec{U}_B \end{pmatrix} \quad \vec{Q} = C' * \vec{U}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{\Delta I}'_V \\ \vec{\Delta I}'_B \end{pmatrix} = j\omega \cdot \begin{pmatrix} C'_{V,V} & C'_{V,B} \\ C'_{B,V} & C'_{B,B} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{U}_V \\ \vec{U}_B \end{pmatrix}$$

$$\vec{I}' = j\omega C' \vec{U} = j\omega Q$$

$$\begin{pmatrix} \vec{U}'_V \\ \vec{U}'_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P'_{V,V} & P'_{V,B} \\ P'_{B,V} & P'_{B,B} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{Q}'_V \\ \vec{Q}'_B \end{pmatrix} \quad \vec{U} = P' * \vec{Q}$$


$$C'_{V,B} = 0 \rightarrow \vec{I}'_{BQ} = -j\omega \cdot C'_{B,V} \cdot \vec{U}_V \rightarrow \vec{\Delta I}'_B + \vec{I}'_{BQ} = j\omega \cdot C'_{B,B} \cdot \vec{U}_B$$

-Isolierter Leiter $\vec{\Delta I}'_B = \vec{0} \rightarrow$ längenunabhängige Berührungsspannung: $\vec{U}_B = -C'_{B,B}^{-1} \cdot C'_{B,V} \cdot \vec{U}_V$

-widerstandslose Erdung ($\vec{U}_B = \vec{0}$) längenproportionaler Quellenstrom: $\vec{\Delta I}'_B = -\vec{I}'_{BQ} = j\omega \cdot C'_{B,V} \cdot \vec{U}_V$

Mehrfachbeeinflussung:
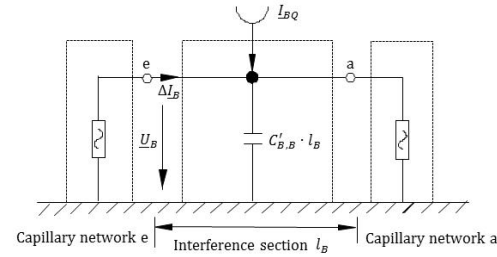
$$\vec{I}'_{BQ} \cdot l_B = \sum_{i=1}^m \vec{I}'_{BQ,i} \cdot l_{B,i} = -j\omega \cdot \sum_{i=1}^m C'_{B,V,i} \cdot \vec{U}_V \cdot l_{B,i} = \vec{I}'_{BQ}$$



$$C'_{R,B} = -l_B \cdot C'_{RB} \text{ (Negative)}$$

Berührungsstrom:

$$I_B = \omega \cdot \left| \sum_{i=R,S,T} C_{i,B} \cdot \underline{U}_i \right| = 2\pi \cdot f \cdot \left| (C_{R,B} + C_{S,B} \cdot a^2 + C_{T,B} \cdot a) \right| \cdot \frac{U_N}{\sqrt{3}}$$

$$I_B = 2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{s} \cdot \sqrt{(14 \text{ nF} \cdot 0.5 + (10 \text{ nF} + 16 \text{ nF}))^2 + 0.5 \cdot \sqrt{3} \cdot (10 \text{ nF} - 16 \text{ nF})^2} \cdot \frac{110 \text{ kV}}{\sqrt{3}}$$

Berührungsspannung:

$$U_B = \frac{\omega \ell \cdot \left| \sum_{i=R,S,T} C'_{i,B} \cdot \underline{U}_i \right|}{\omega \ell \cdot C'_{BB}} = \frac{\left| \sum_{i=R,S,T} C'_{i,B} \cdot \underline{U}_i \right|}{C'_{BB}} = \frac{I_B}{\omega \ell \cdot C'_{BB}}$$

Beeinflussung - Induktive

$$\begin{pmatrix} \vec{\Delta U}'_V \\ \vec{\Delta U}'_B \\ \vec{\Delta U}'_{ES} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z'_{V,V} & \underline{Z}'_{V,B} & Z'_{V,ES} \\ Z'_{B,V} & \underline{Z}'_{B,B} & Z'_{B,ES} \\ Z'_{ES,V} & \underline{Z}'_{ES,B} & Z'_{ES,ES} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{I}'_V \\ \vec{I}'_B \\ \vec{I}'_{ES} \end{pmatrix}$$

$$\vec{I}'_{ES} = -\underline{Z}'_{ES,ES}^{-1} \cdot \underline{Z}'_{ES,V} \cdot \vec{I}'_V$$

Induzierte Spannung im beeinflussten Leiter:

$$\vec{U}'_{BQ} = \underline{Z}'_{B,V} \cdot \vec{I}'_V + \underline{Z}'_{B,ES} \cdot \vec{I}'_{ES}$$

(Leerlaufquellenspannung)


El. Kurze Leitung ohne Verluste ($\gamma' \cdot l \ll 1$):

$$Z_L = \underline{Z}_W \sinh(\gamma' l) = \gamma' \cdot \underline{Z}_W * l \quad Y_q = \frac{\tanh(\gamma' l)}{\underline{Z}_W} = \frac{\gamma'}{\underline{Z}_W} * l$$

Mehrfachbeeinflussung:

$$I_{BQ} = \frac{\underline{U}'_{BQ} \cdot dx}{\gamma_B \cdot \underline{Z}_{WB} \cdot dx} = \frac{\underline{U}'_{BQ}}{\gamma_B \cdot \underline{Z}_{WB}} \quad I_{BQ} = \frac{\sum Z_{BVi} \cdot I_i}{Z_L} \text{ (alle beeinflussenden Ströme linsind. Leiter)}$$

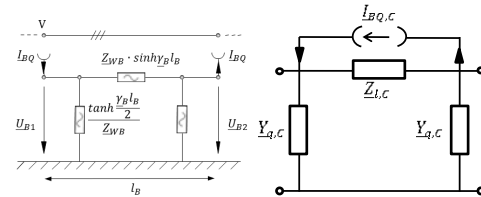
Beidseitig isolierter Leiter ($I_{B1} = I_{B2} = 0$)



$$\underline{U}_{B1} = -\underline{U}_{B2} = I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB} \frac{\cosh \gamma_B l_B - 1}{\sinh \gamma_B l_B} = I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB} \cdot \tanh \frac{1}{2} \gamma_B l_B$$

$$\text{Für } (\gamma_B l_B \ll 1) \underline{U}_{B1} = -\underline{U}_{B2} = \frac{1}{2} \cdot I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB} \cdot \gamma_B \cdot l_B = \frac{1}{2} \cdot \underline{U}'_{BQ} \cdot l_B$$

Einseitig isolierter/geerdeter Leiter

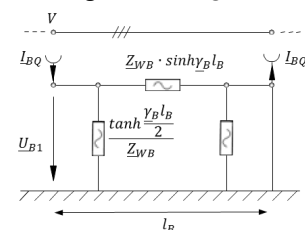

($\underline{U}_{B2} = 0$ und $I_{B1} = 0$)


$$\underline{U}_{B1} = I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB} \cdot \tanh \gamma_B l_B$$

$$\text{Für el. Kurze Leitung } (\gamma_B \cdot l_B \ll 1) \underline{U}_{B1} = I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB} \cdot \gamma_B \cdot l_B = \underline{U}'_{BQ} \cdot l_B$$

$$\underline{Z}_{L,C} \approx \underline{Z}_W \cdot \gamma \cdot l \quad \underline{Y}_{q,C} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma \cdot l}{\underline{Z}_W} \quad Z_{qc} = 1/\underline{Y}_{q,C}$$

Beidseitig unendlich lang fortgesetzter Leiter

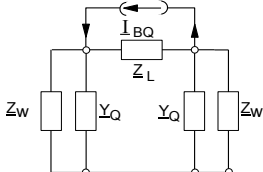
$$(\underline{U}_{B1} = -\underline{U}_{B2}/\underline{Z}_{WB} \text{ and } I_{B2} = \underline{U}_{B2}/\underline{Z}_{WB})$$



$$\underline{U}_{B1} = -\underline{U}_{B2} = \frac{I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB}}{2} \cdot (1 + \sinh \gamma_B l_B - \cosh \gamma_B l_B) = \frac{I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB}}{2} \cdot (1 - e^{-\gamma_B l_B})$$

$$\text{Für el. Lange Leitung } (\gamma_B \cdot l_B \gg 1) \underline{U}_{B1} = -\underline{U}_{B2} = \frac{I_{BQ} \cdot \underline{Z}_{WB}}{2} = \frac{\underline{U}'_{BQ}}{2 \cdot \underline{Z}_B}$$

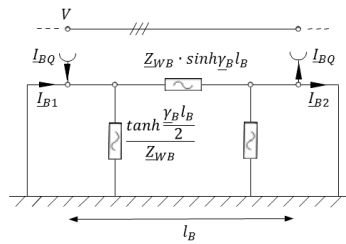Beidseitig geerdeter Leiter ($\underline{U}_{B1} = \underline{U}_{B2} = 0$)



$$\underline{I}_{B1} = \underline{I}_{B2} = -\underline{I}_{BQ} = -\frac{\underline{U}'_{BQ}}{\underline{\gamma}_B \cdot \underline{Z}_{WB}} \quad (\text{Berührungstrom unabhängig von der Länge } l_B)$$

Reduktionswirkung von Kompensationsleiter:

$$\underline{p} = \frac{\underline{U}'_{BQ} \text{ (with shielding conductor)}}{\underline{U}'_{BQ} \text{ (without shielding conductor or)}} \quad \underline{\vec{U}}'_{BQ,mit} = (\underline{Z}'_{B,V} - \underline{Z}'_{B,ES} \cdot \underline{Z}'_{ES,ES}{}^{-1} \cdot \underline{Z}'_{ES,V}) \cdot \vec{I}_V \quad \underline{\vec{U}}'_{BQ,ohne} = (\underline{Z}'_{B,V}) \cdot \vec{I}_V$$

$$\text{1Leiter } \underline{p} = 1 - \frac{\underline{Z}'_{B,ES} \cdot \underline{Z}'_{ES,V}}{\underline{Z}'_{B,V} \cdot \underline{Z}'_{ES,ES}}$$

nahe Beeinflussung ($\underline{Z}'_{ES,V} \approx \underline{Z}'_{B,V}$):

$$\underline{p} \approx 1 - \frac{\underline{Z}_{B,ES}}{\underline{Z}'_{ES,ES}}$$

nahe Verursachendem ($\underline{Z}'_{B,ES} \approx \underline{Z}'_{B,V}$):

$$\underline{p} \approx 1 - \frac{\underline{Z}_{ES,V}}{\underline{Z}'_{ES,ES}}$$

Bsp.:

Abschnitte: A, E unendlich lange Leitungen

Abschnitte: B, C, D elektrisch kurze Leitungen

Symmetrie: A u. E

