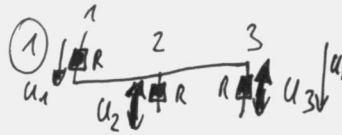


Schaltzustände



$$u_1 = \frac{2}{3} \cdot 1,1 \cdot u_{DC}$$


$$u_2 = -\frac{1}{3} \cdot 1,1 \cdot u_{DC}$$

$$u_3 = -\frac{1}{3} \cdot 1,1 \cdot u_{DC}$$

$$u_R = \frac{1}{3} \cdot u_{DC}$$

$$u_S = -\frac{1}{3} \cdot u_{DC}$$

$$u_T = \frac{1}{3} \cdot u_{DC}$$

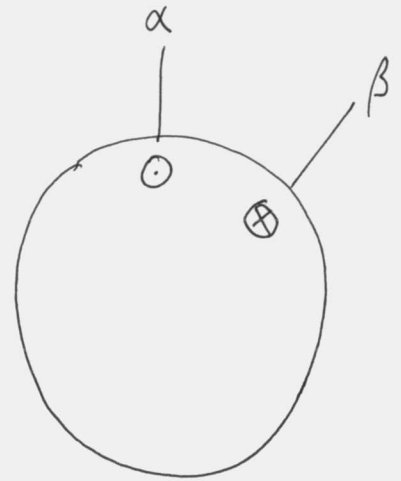

Transformation in $\alpha\beta$ -Koordinaten

$$\begin{pmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

$$u_\alpha = \frac{2}{3} \cdot u_1 - \frac{1}{3} u_2 - \frac{1}{3} u_3$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 1,1 \cdot u_{DC}$$

$$u_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot u_2 - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot u_3 = 0$$

$$u'_\alpha = \frac{2}{3} u_R - \frac{1}{3} u_S - \frac{1}{3} u_T$$

$$= \frac{1}{3} u_{DC}$$

$$u'_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} u_S - \frac{1}{\sqrt{3}} u_T = -\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot u_{DC}$$

Transformation der Sekundärseite (Rotor) ins Koordinatensystem der Primärseite (Stator)

$$\begin{pmatrix} u'_d \\ u'_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u'_\alpha \\ u'_\beta \end{pmatrix}$$

$$u'_d = u'_\alpha \cdot \cos \frac{\pi}{3} - u'_\beta \cdot \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{3} u_{DC} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} u_D \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{2}{3} u_{DC}$$

$$u'_q = u'_\alpha \cdot \sin \frac{\pi}{3} + u'_\beta \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{3} u_{DC} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} u_D \cdot \frac{1}{2} = 0$$

Entkoppelte Spannungsgleichungen des Drehtransformators (2)
(nach Transformation)

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = R_p \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_p & 0 \\ 0 & L_p \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_m & 0 \\ 0 & L_m \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_d' \\ i_q' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_d' \\ u_q' \end{bmatrix} = R_s' \begin{bmatrix} i_d' \\ i_q' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s' & 0 \\ 0 & L_s' \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_d' \\ i_q' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_m & 0 \\ 0 & L_m \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

$$\text{mit } L_m = \frac{3}{2} L_h, \quad L_p = L_{p\sigma} + L_m \quad (*)$$

$$L_s' = L_{s\sigma} + L_m \quad (**)$$


mit $R_p = R_s = 0$ folgt:

$$\begin{aligned} u_\alpha &= L_p \frac{di_\alpha}{dt} + L_m \frac{di_d'}{dt} \\ &\stackrel{(*)}{=} L_{p\sigma} \frac{di_\alpha}{dt} + L_m \frac{d(i_\alpha + i_d')}{dt} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} u_d' &= L_s' \frac{di_d'}{dt} + L_m \frac{di_\alpha}{dt} \\ &\stackrel{(**)}{=} L_{s\sigma} \frac{di_d'}{dt} + L_m \frac{d(i_\alpha + i_d')}{dt} \end{aligned} \quad (2)$$

T-ESB: (1), (2)

(3)

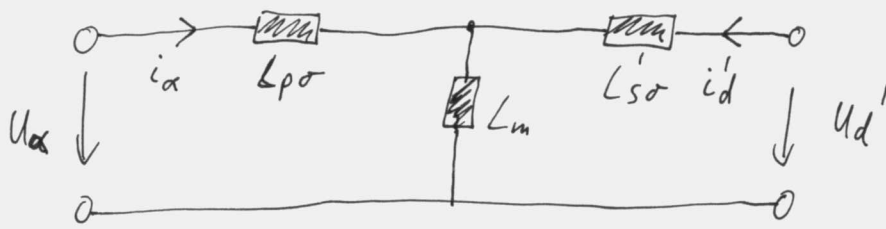

gilt entsprechend für β und q'

Für $L_m = \frac{3}{2} L_h \gg L_{p\sigma}, L'_{s\sigma}$ folgt:

$$i_\alpha \approx -i'_d \Rightarrow \quad (3)$$

$$(1) - (2) \Rightarrow U_\alpha - U'_d = L_{p\sigma} \frac{di_\alpha}{dt} - L'_{s\sigma} \frac{di'_d}{dt}$$

$$\stackrel{(3)}{=} \underbrace{(L_{p\sigma} + L'_{s\sigma})}_{L_\sigma} \cdot \frac{di_\alpha}{dt}$$

$$:= L_\sigma$$

$$\Rightarrow i_\alpha(t) = \int_0^t \frac{U_\alpha - U'_d}{L_\sigma} d\tau'$$

$$= \frac{0,1 \cdot \frac{2}{3} U_{DC}}{L_\sigma} \cdot t$$

$$i_\beta(t) = 0, \text{ da } U_\beta = 0$$

$$i'_d \stackrel{(3)}{\approx} -i_\alpha, \text{ analog } i'_\alpha = -i_\beta = 0$$

$$i_d^{(3)} \approx -i_\alpha, \text{ analog } i_\alpha' = -i_\beta = 0$$

(4)

Transformation zurück ins Koordinatensystem der Sekundärseite (Rotor)

$$\begin{pmatrix} i_\alpha' \\ i_\beta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d' \\ i_q' \end{pmatrix}$$

$$i_\alpha' = i_d' \cos \vartheta + i_q' \sin \vartheta$$

$$= -i_\alpha \cos \frac{\pi}{3} + 0 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} i_\alpha$$

$$i_\beta' = -i_d' \sin \vartheta + i_q' \cos \vartheta$$

$$= i_\alpha \sin \frac{\pi}{3} + 0 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_\alpha$$

Rücktransformation ins Dreiphasensystem:

$\alpha\beta \rightarrow 123$

$\alpha'\beta' \rightarrow RST$

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix}$$

mit anderem Index
- u -

$$i_1 = i_\alpha = \frac{0,2}{3} \cdot \frac{U_{DC}}{L\sigma} \cdot t$$

$$i_2 = -\frac{1}{2} i_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \underbrace{i_\beta}_{=0}$$

$$= -\frac{0,1}{3} \frac{U_{DC}}{L\sigma} \cdot t$$


$$i_3 = -\frac{1}{2} i_\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \underbrace{i_\beta}_{=0} = i_2$$

$$i_R = i_\alpha' = -\frac{1}{2} i_\alpha = -\frac{0,1}{3} \frac{U_{DC}}{L\sigma} \cdot t$$

$$i_S = -\frac{1}{2} i_\alpha' + \frac{\sqrt{3}}{2} i_\beta' = \left(-\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i_\alpha = i_\alpha = i_1$$

$$i_T = -\frac{1}{2} i_\alpha' - \frac{\sqrt{3}}{2} i_\beta' = \left(-\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) i_\alpha = -\frac{1}{2} i_\alpha$$

g.1 Hochsetzsteller

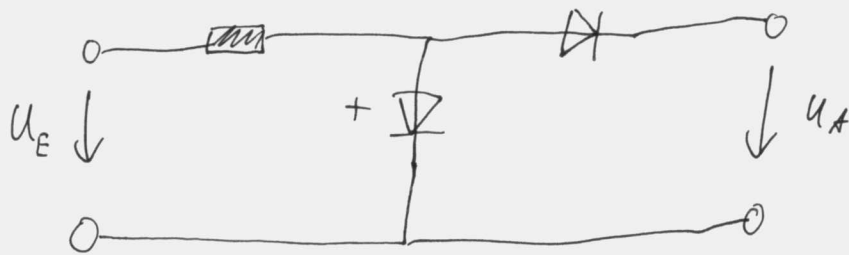

g.2 Varistor


$\Rightarrow$ spannungsabhängiger Widerstand

g.3 Hybrid-Fahrzeug Batterieauswahl

$\Rightarrow$ Hochleistungs-Batterie

nicht: Hoch-energie od. Spannung

g.4

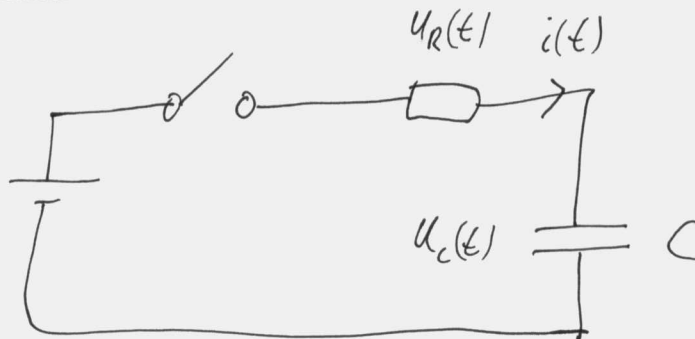


$$\Rightarrow U_0 = R \cdot C \frac{d U_C(t)}{dt} + U_R(t)$$

g.5 Schaltung eines Drehstromtransformators

Dd 0

R S T

X 0d 6

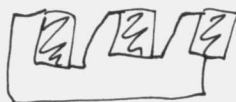

Dy 5

Wird folgt

⑥

"1" Wirbelstromverluste
zusammen hängen

X $P_w \sim f^2 \cdot B^2$

$$P_w \sim f \cdot B$$

$$P_w \sim f^2 \cdot B$$


"2" Was ist kein LTI System?

RC-Glied

LC-Schwingkreis

Photodiode

"3"
3

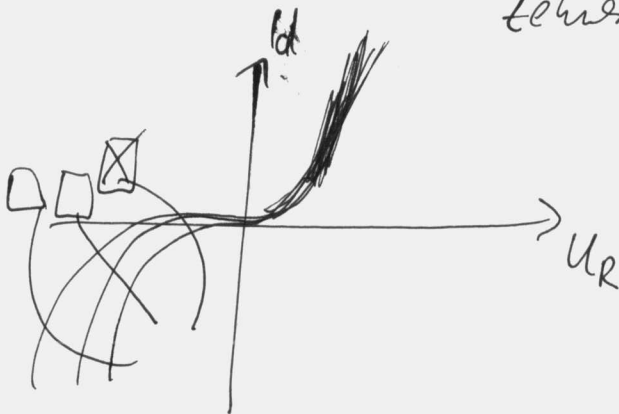

Zener diode

Verstärkungsleistungsgrenze

"4" Wechselsp. quelle

7

