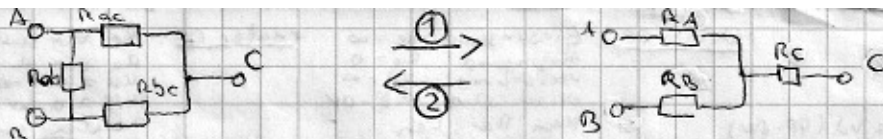


DREIECK - STERN



$$① R_A = \frac{R_{ab} \cdot R_{ac}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}; R_B = \frac{R_{ab} \cdot R_{bc}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}; R_C = \frac{R_{ac} \cdot R_{bc}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}$$

$$② R_{ac} = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_B}; R_{bc} = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_A}; R_{ab} = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_C}$$

LEISTUNG

$$P = \frac{U^2}{R} = U \cdot I \text{ [W]}$$

Verlustleistung Transistor: $P_V = U_{CE} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B$

Vom Widerstand aufgenommene Leistung $\Leftrightarrow$ Im Widerstand umgesetzte Leistung

Leistungsanpassung: $R_i = R_L$


Wirkungsgrad: $\eta = \frac{\text{genutzte Leistung}}{\text{ges. erzeugte Leist.}} = \frac{P_V}{P_A}$

erz. Leistung erdungsquelle: $P_{ers} = U_i \cdot I_{erz} = \frac{U_i^2}{R_{int}}$

bzw. $P_{ers} = I_k \cdot U_{ik}$

erz. Leistung + erde Quelle: Summe d. Einzelleistungen d. Quellen

ZENERDIODE

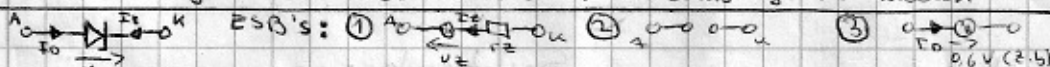

$C = \frac{Q}{U}$, wobei $[C] = F_{ard}$ und $[Q] = C_{oulomb}$

KONDENSATOR

Parallelschaltung von n Kond



$$C_{ges} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$U_C = U_1 = U_2 = \dots = U_n = U_V$$

Reihenschaltung von n Kond

$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$U_C = U_1 + U_2 + \dots + U_n = U_V$$

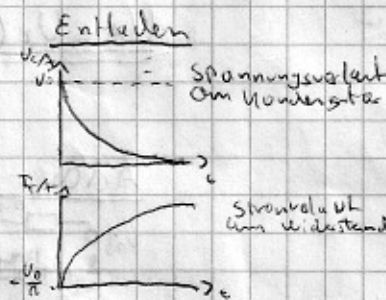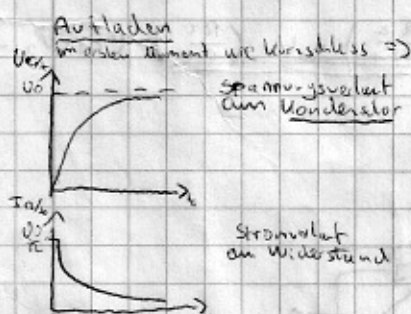




(für Kondensator in Reihe m. W. zerstand)

TRANSISTOR

Sperrbereich

aktiver Bereich

Sättigung

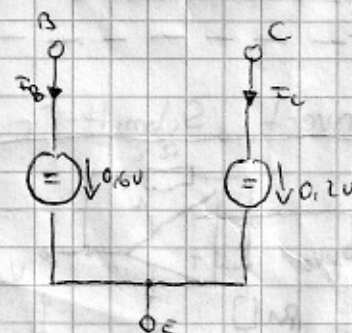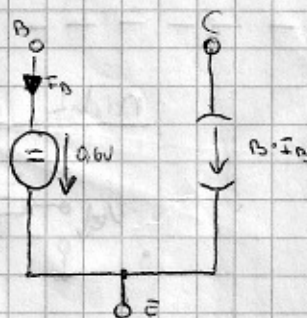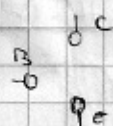

$$U_{BE} < 0,6V$$

$$I_C = I_E = I_B = 0A$$

$$U_{BE} = 0,6V$$

$$I_B = I_C = I_E = 0A$$

$$U_{BE} = 0,6V$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$U_{CE} > 0,2V$$

$$U_{BE} = 0,6V$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$U_{CE} = 0,2V$$

$$U_{BE} = 0,6V$$

$$I_C < \beta \cdot I_B$$


$$U_{CE} = 0,2V$$

MISC

Arbeitspunkt $AP_{Tr} (U_{CE}, I_C) = (x; y)$

relativer Fehler
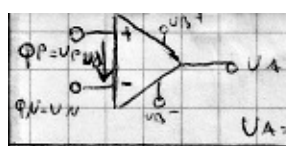
$$\frac{\text{"neuer" Wert} - \text{"ursprünglicher" Wert}}{\text{"ursprünglicher" Wert}} \cdot 100 = X\%$$



$$U_A = U_4 - U_3 = v_d (q_p - q_n)$$

idealer OP:

Eingangswid. $R_e = \infty$
 Ausgangswid. $R_a = 0$
 Verstärkung $V_d = \infty$
 Offset-Spann. $U_{off} = 0V$
 kein Rauschen

realer OP:

$R_e \approx \times G\Omega$
 $R_a \approx \times \Omega$
 $V_d \approx 10^5 - 10^6$
 $U_{off} \approx 0.1mV - 10mV$
 rauschen vorhanden

① nicht rückgekoppelt (Komparator)

$$U_D > 0 \Rightarrow V_A = U_3^+$$

$$U_D < 0 \Rightarrow V_A = U_3^-$$

② mitgekoppelt (Schmitt-Trigger)

$$+V_A \rightarrow +U_D$$

$$+V_A \rightarrow -U_D$$

$$U_D > 0 \Rightarrow V_A = U_3^+$$

$$U_D < 0 \Rightarrow V_A = U_3^-$$

③ Gegengekoppelt


$$+V_A \rightarrow -U_D$$

$$-V_A \rightarrow +U_D$$

$$\Rightarrow U_D = 0V$$


(Betriebsarten)

Nicht inv. Verstärker

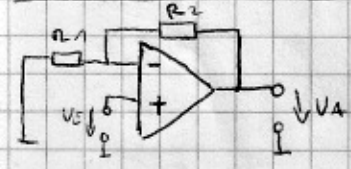


$$U_A = U_E \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Invertierender Verstärker

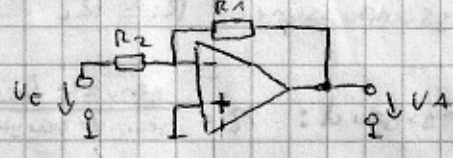

$$U_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_E$$


Impedanzwandler

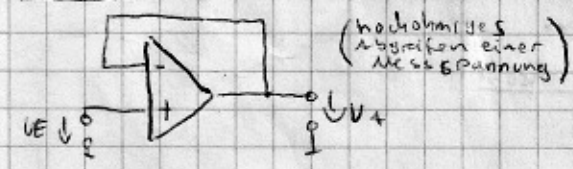

(hochohmiges Abgreifen einer Messspannung)


$$U_A = U_E \quad (V=1)$$

Subtrahierer

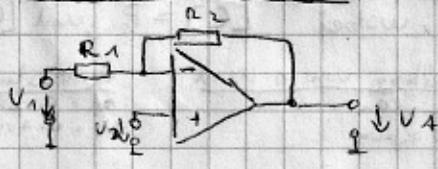


$$U_A = U_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - U_1 \left(\frac{R_2}{R_1}\right) = c_1 \cdot U_2 - c_2 \cdot U_1$$

Differenzverstärker

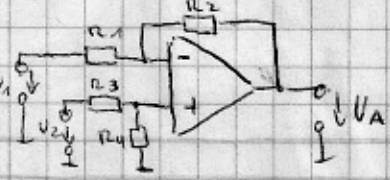

$$U_A = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1) = c \cdot (U_2 - U_1)$$


Addierer

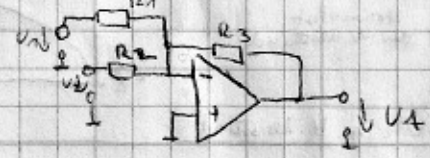

$$U_A = -R_3 \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}\right)$$

(Grundschaltungen)

Invert. Schmitt-Trigger

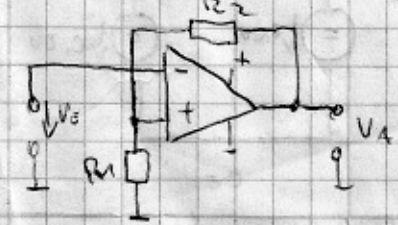

nicht invert. Schmitt-Trigger

