

Ohmscher Widerstand

$$R = \frac{U}{I} \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} \Leftrightarrow U = R \cdot I$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma \cdot A}$$

Dreieck-sterne

$$\text{Sternwiderstand} = \frac{\text{Produkte der Anliegerwiderstände des Dreiecks (*)}}{\text{Umfangswiderstand des Dreiecks (+)}}$$

$$\text{Dreiecksleitwert} = \frac{\text{Produkt der Anliegerleitwerte des Sterns (*)}}{\text{Knotenleitwerte des Sterns (+)}}$$


Leistungen $P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$

Leistungsanpassung $R_i = R_L$

Verl. Transistor $P = U_{CE} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B$


Wirkungsgrad: $\eta = \frac{P_{\text{Nutz}}}{P_{\text{Bezug}}}$

Diode

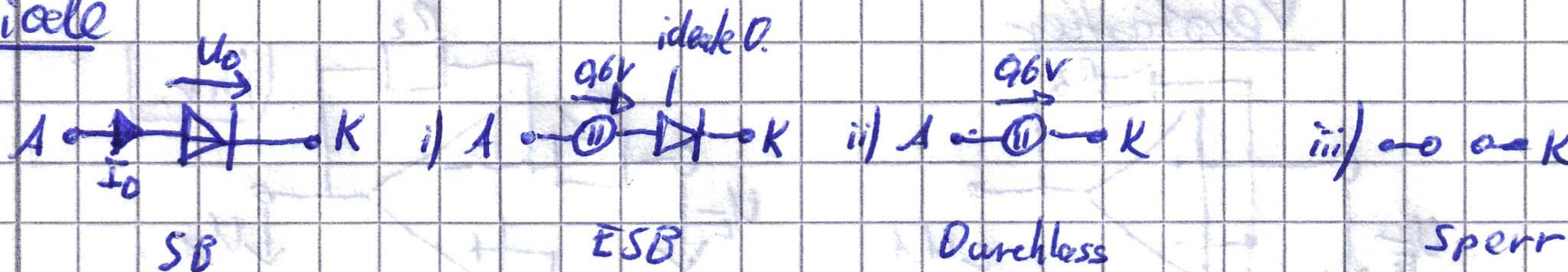


$$AP(U_0, I)$$

2-Diode

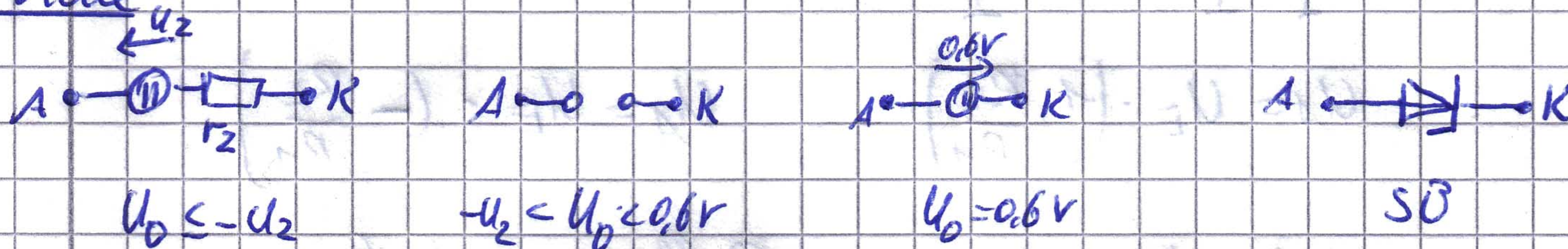


Transistor

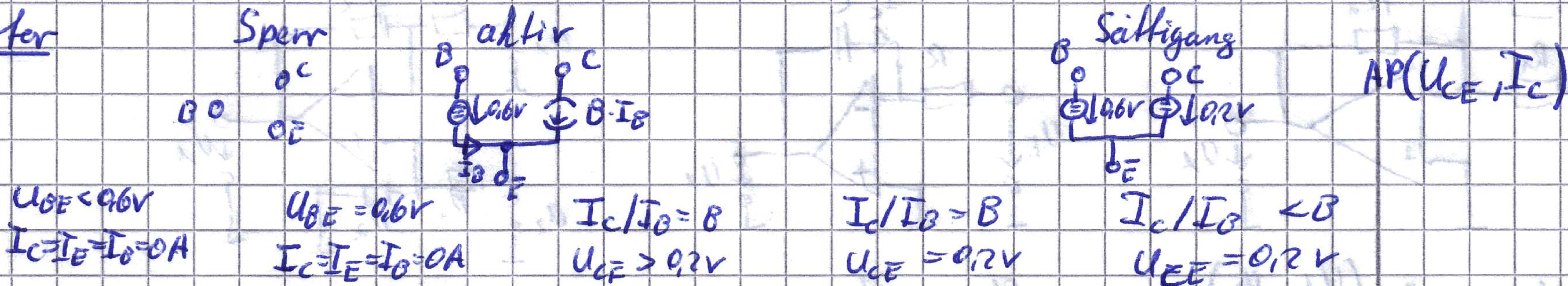

$$AP(U_{CE}, I_C)$$

erweitert

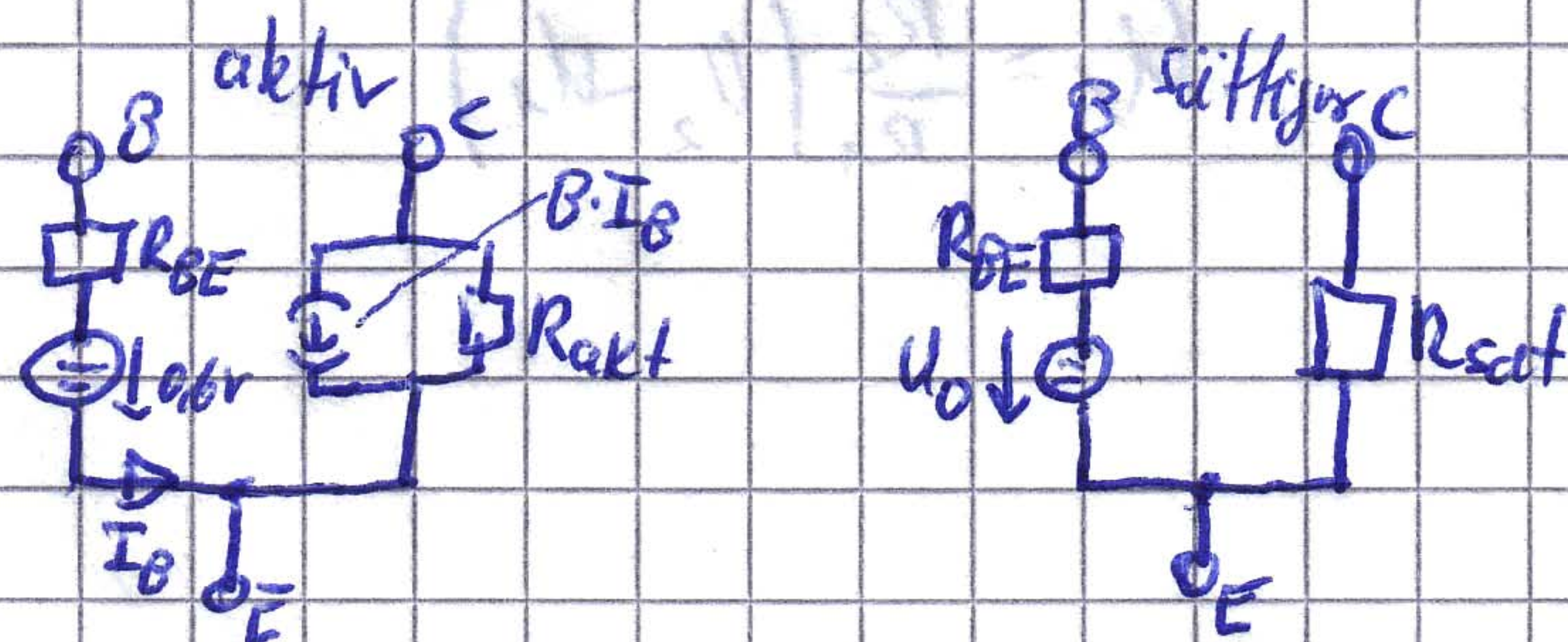

Kondensatoren

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot A}{d}$$

Parallel: $U_1 = U_2 = \dots = U_n$

$$Q_g = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

Reihe: $U_g = U_1 + \dots + U_n$

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$

• lädt und entlädt sich in einer Exponentialfunktion • wirkt beim Einschalten wie Kurzschluss

• Ladezeit $t_L = 5 \cdot \tau = 5 \cdot R \cdot C$




Operationsverstärker ideal: $V_D = \infty$, $R_E = \infty$, $R_A = 0$, keine Gleichtaktverstärkung, frequenzunabhängig

Betriebsarten 1. keine Rückkopplung 2. Mitkopplung 3. Gegenkopplung


Grundschaltungen

Komparator

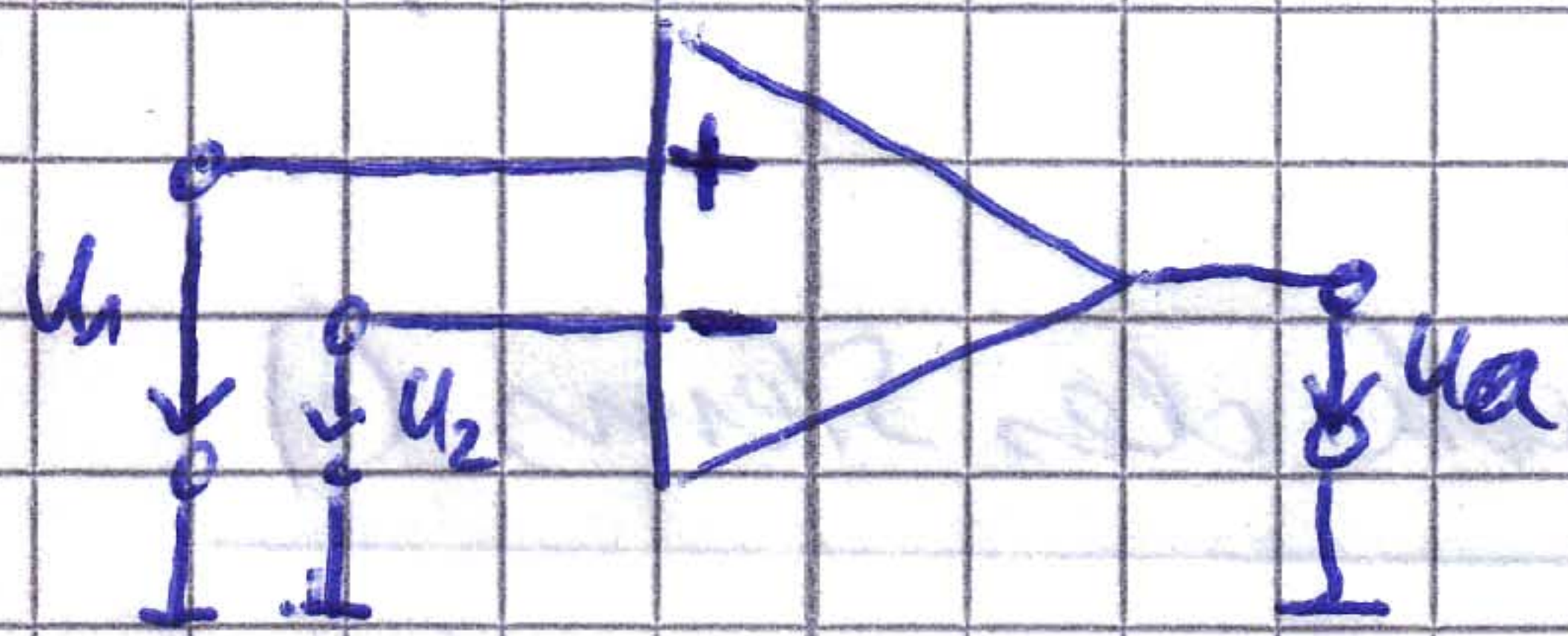


$$U_A = \begin{cases} U_{D+} & \text{für } U_1 > U_2 \\ U_{D-} & \text{für } U_1 < U_2 \\ 0 & \text{für } U_1 = U_2 \end{cases}$$

Schmitt-Trigger

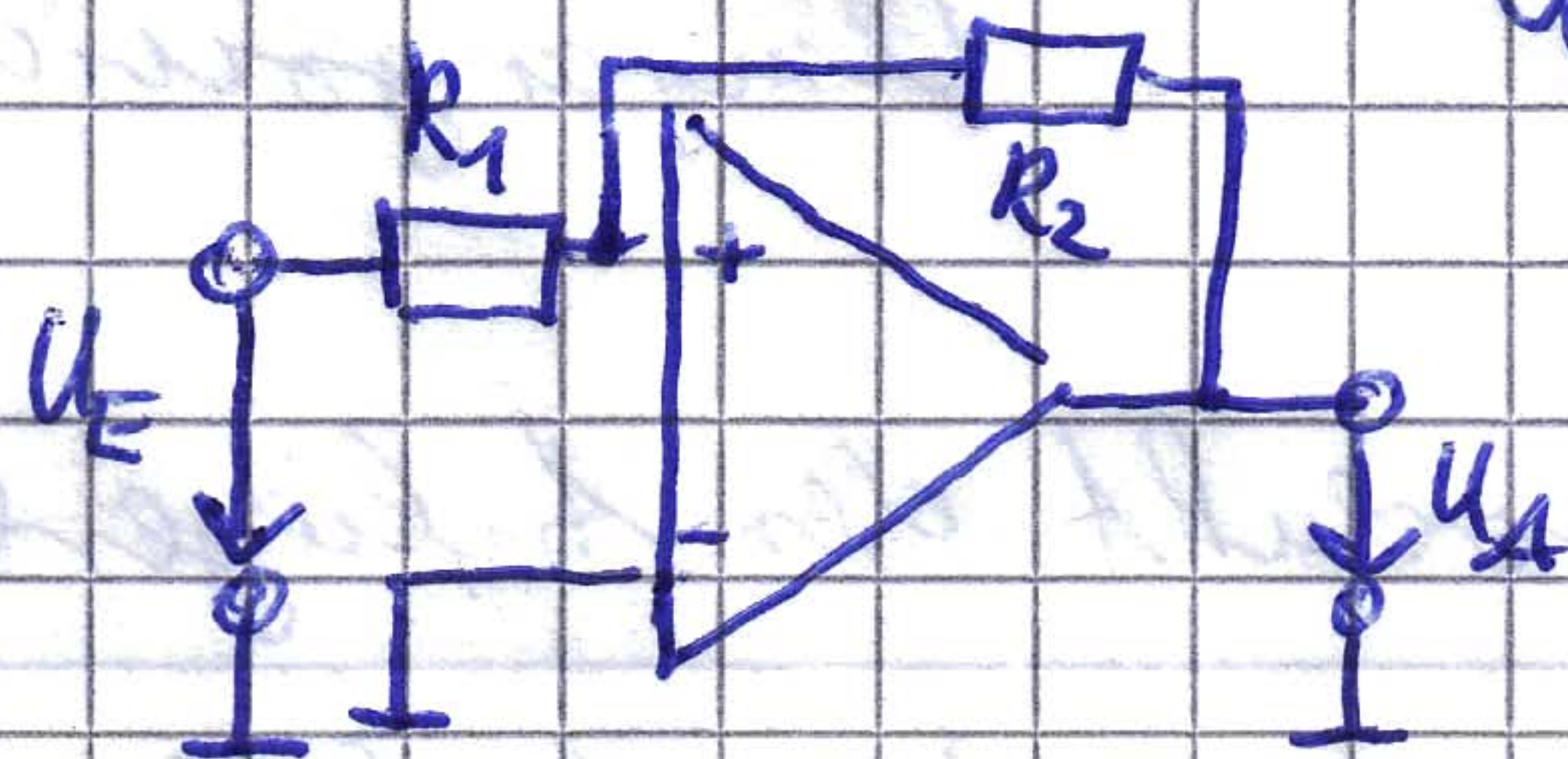


$$U_A = U_{D+} \text{ o. } U_A = U_{D-}$$
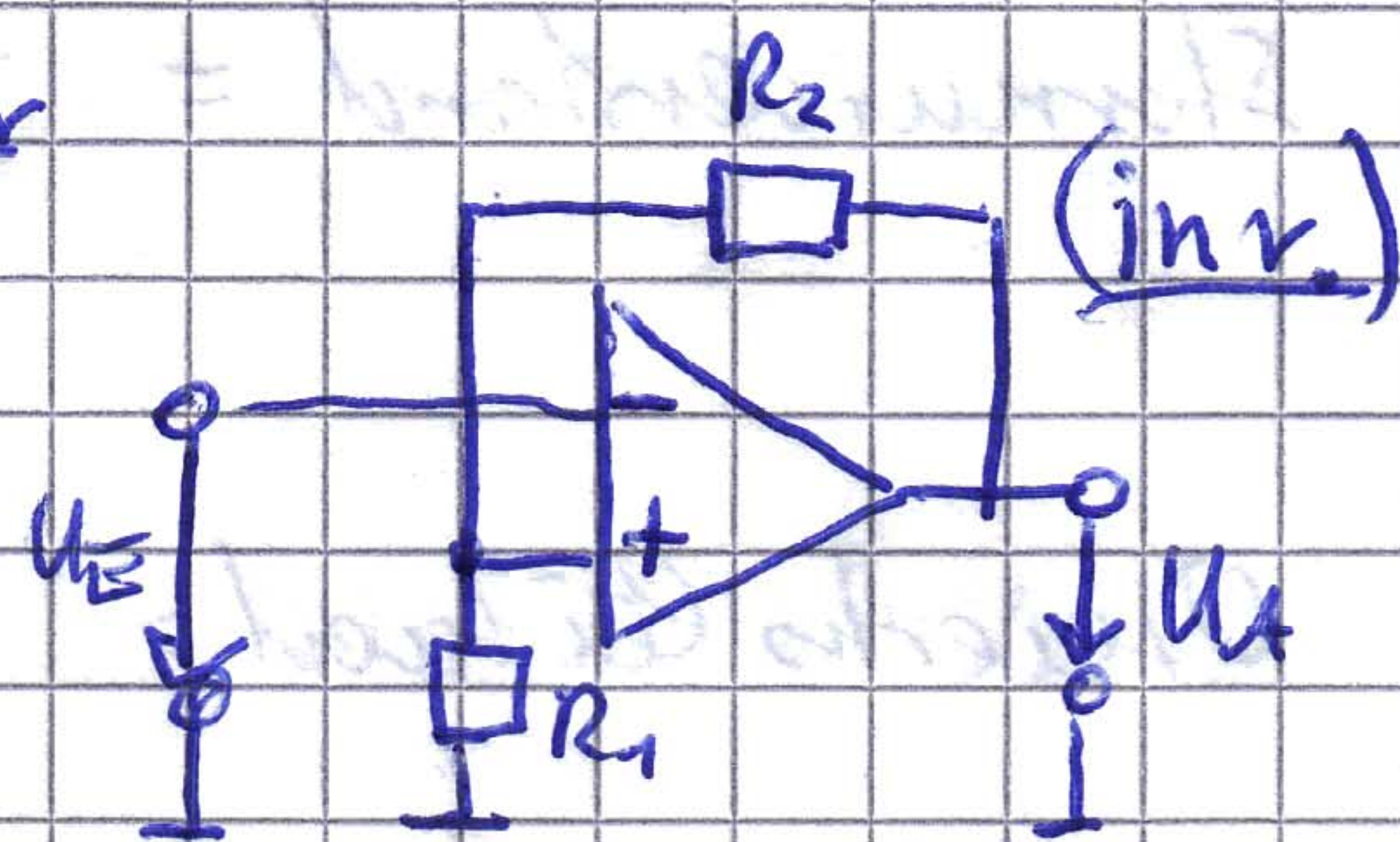
$$U_{E, \text{wechsel}} = -\frac{R_1}{R_2} U_A \quad \leftarrow (U_D = 0)$$




$$U_{E, \text{wechsel}} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_A$$

Impedanzwandler

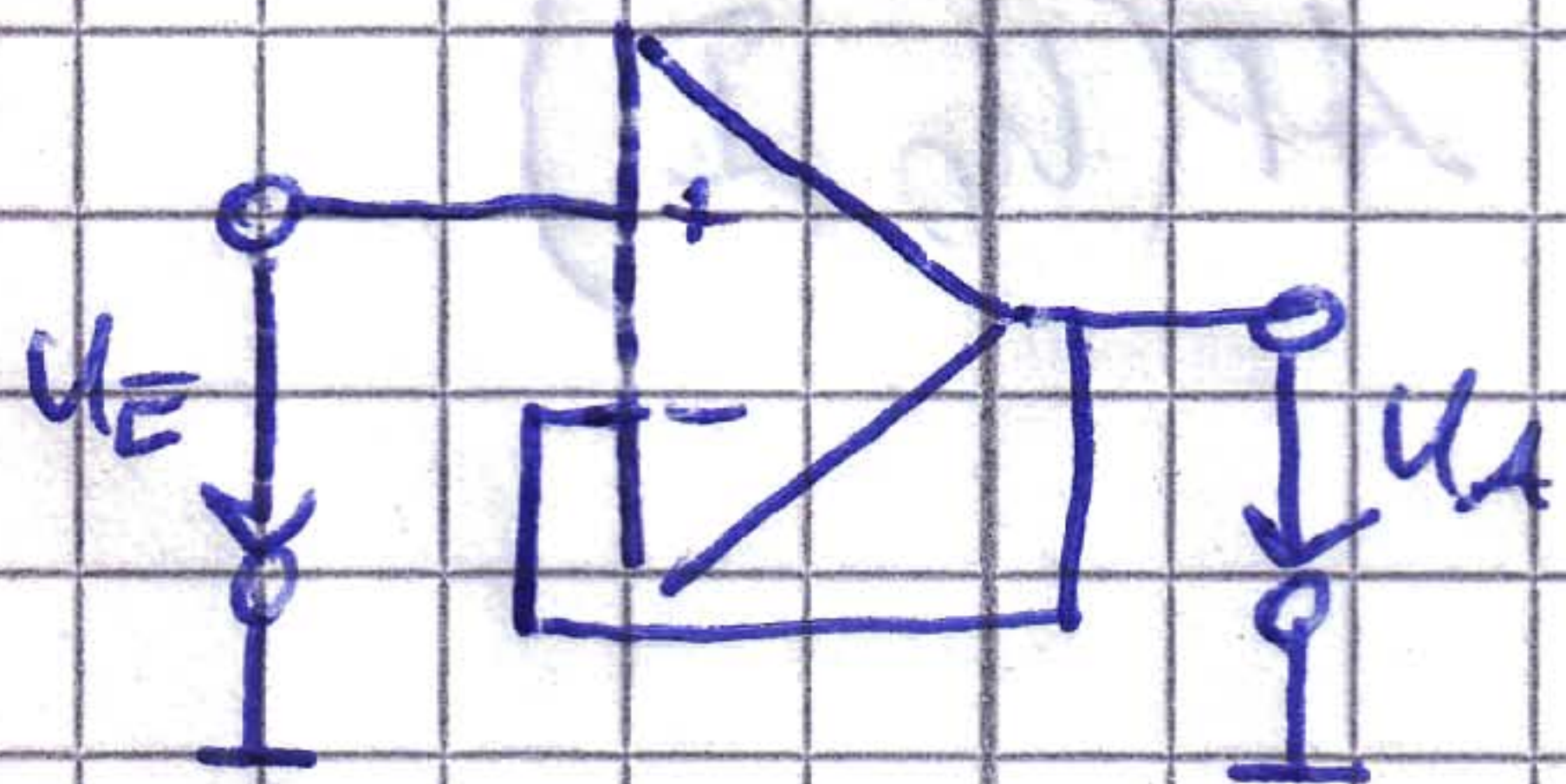


$$U_A = U_E \quad v = 1$$

Verstärker

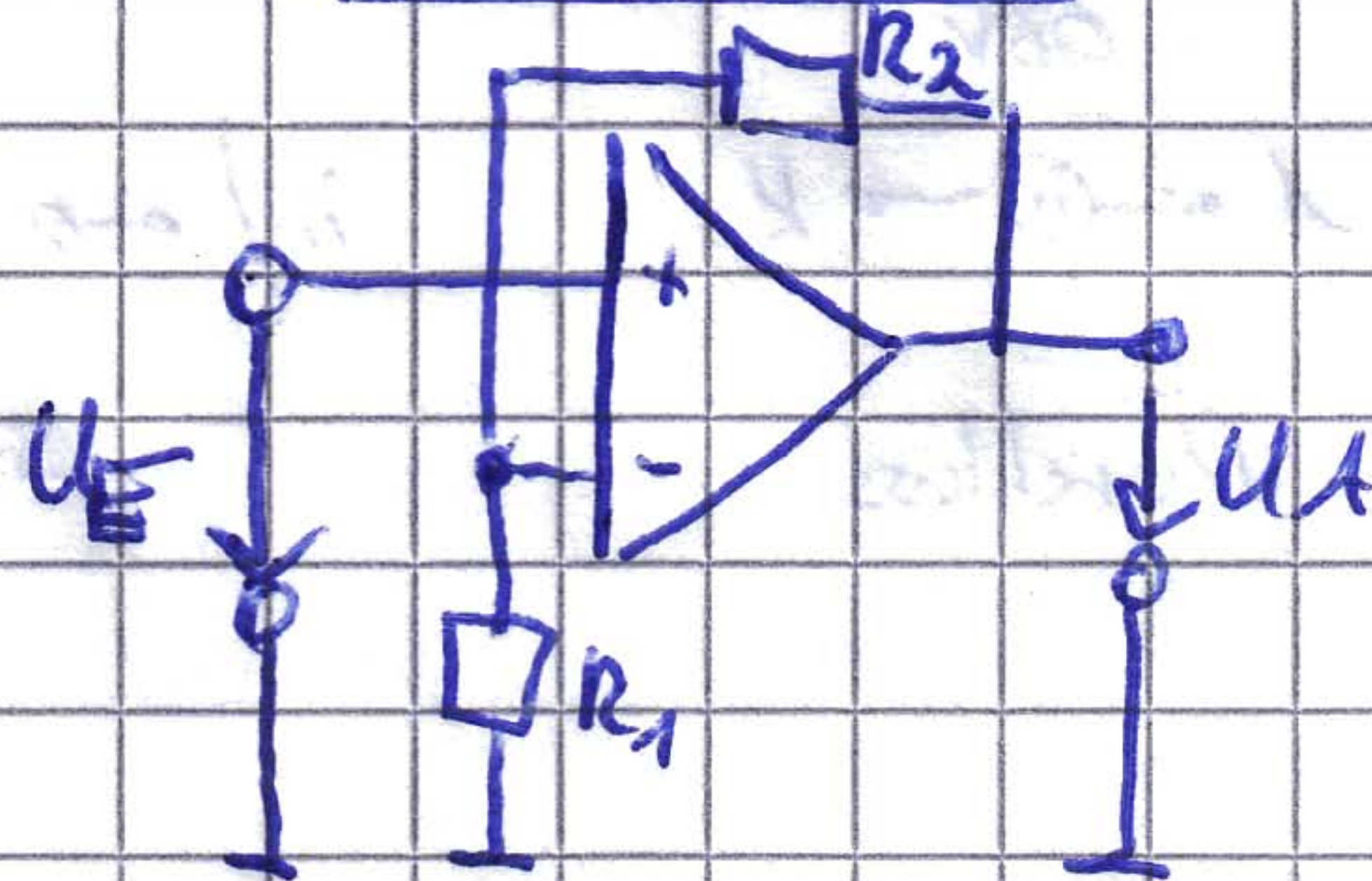

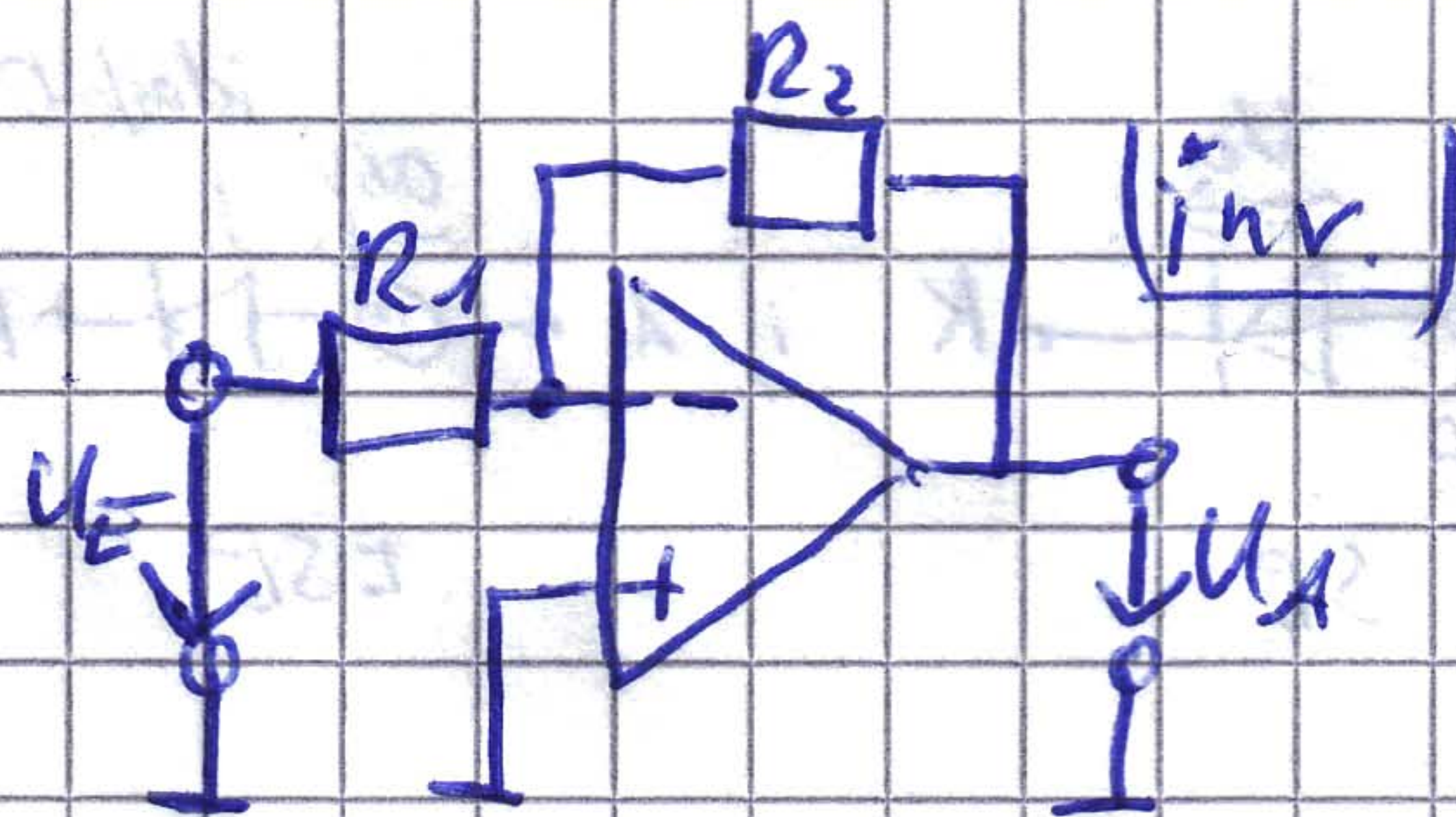
$$U_A = U_E \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$




$$U_A = U_E \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Summierer

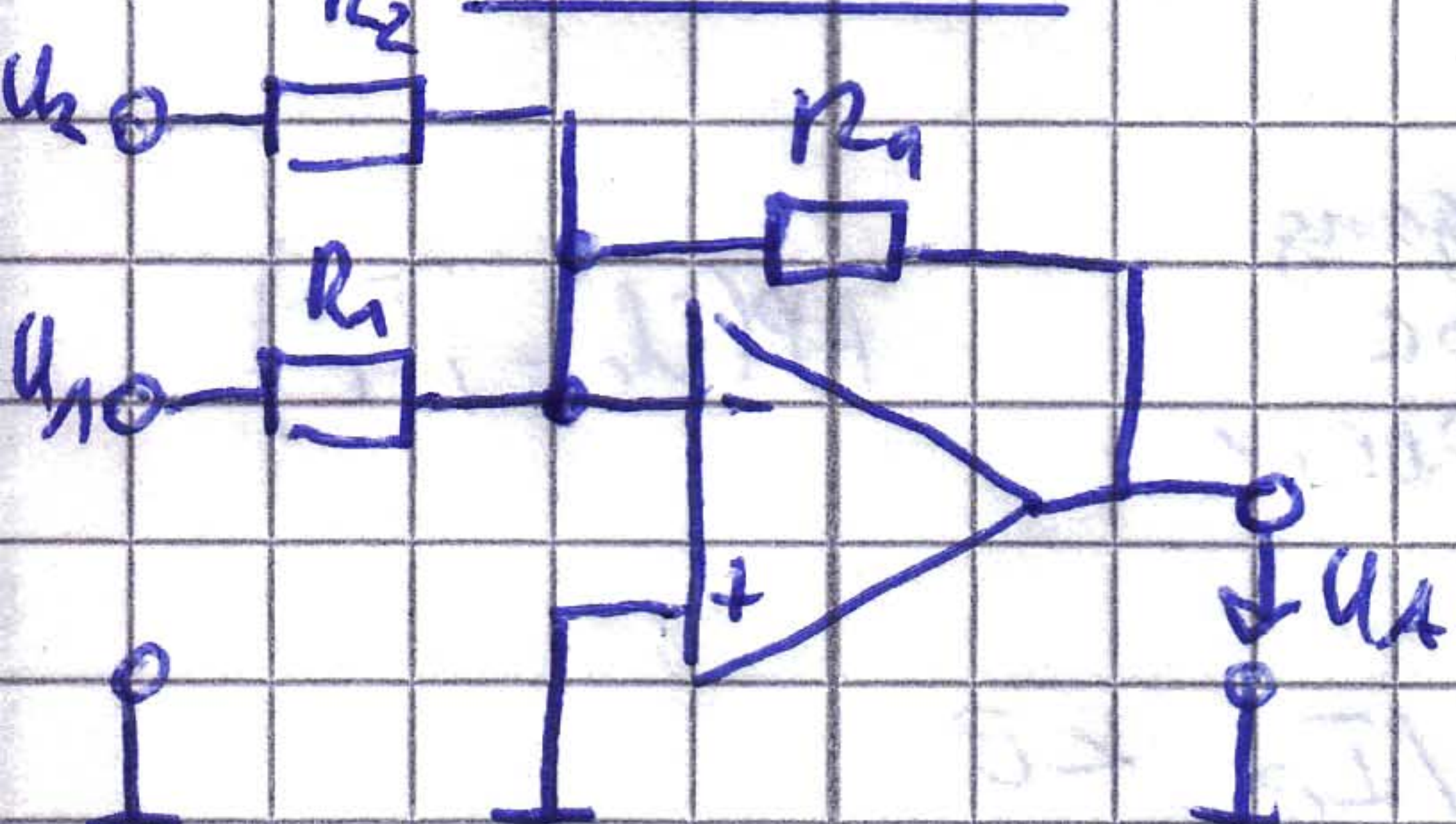


$$U_A = -R_3 \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$$

Integrator

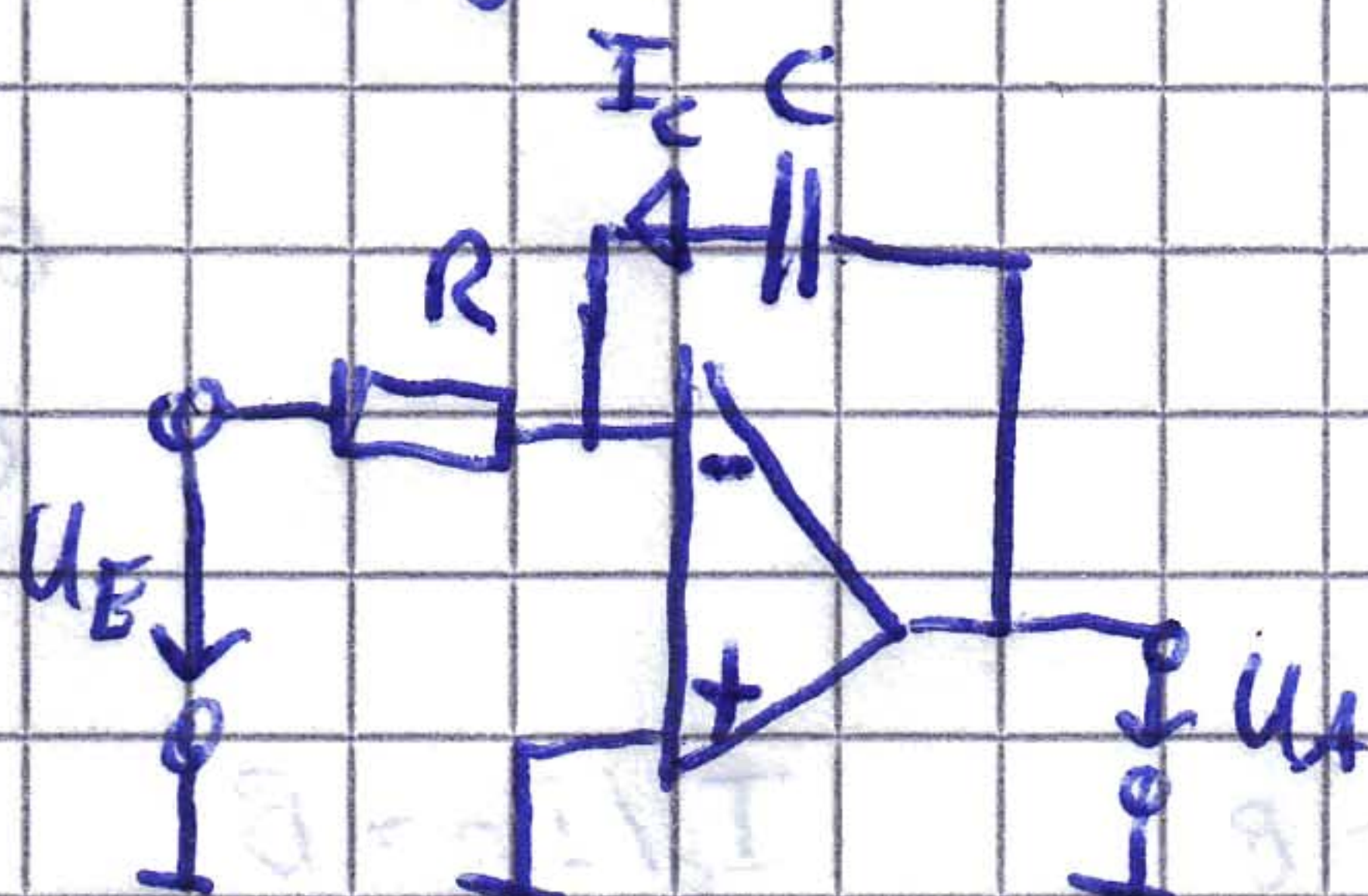


$$U_A = -\frac{U_E}{R \cdot C} \cdot t$$

Differenzverstärker

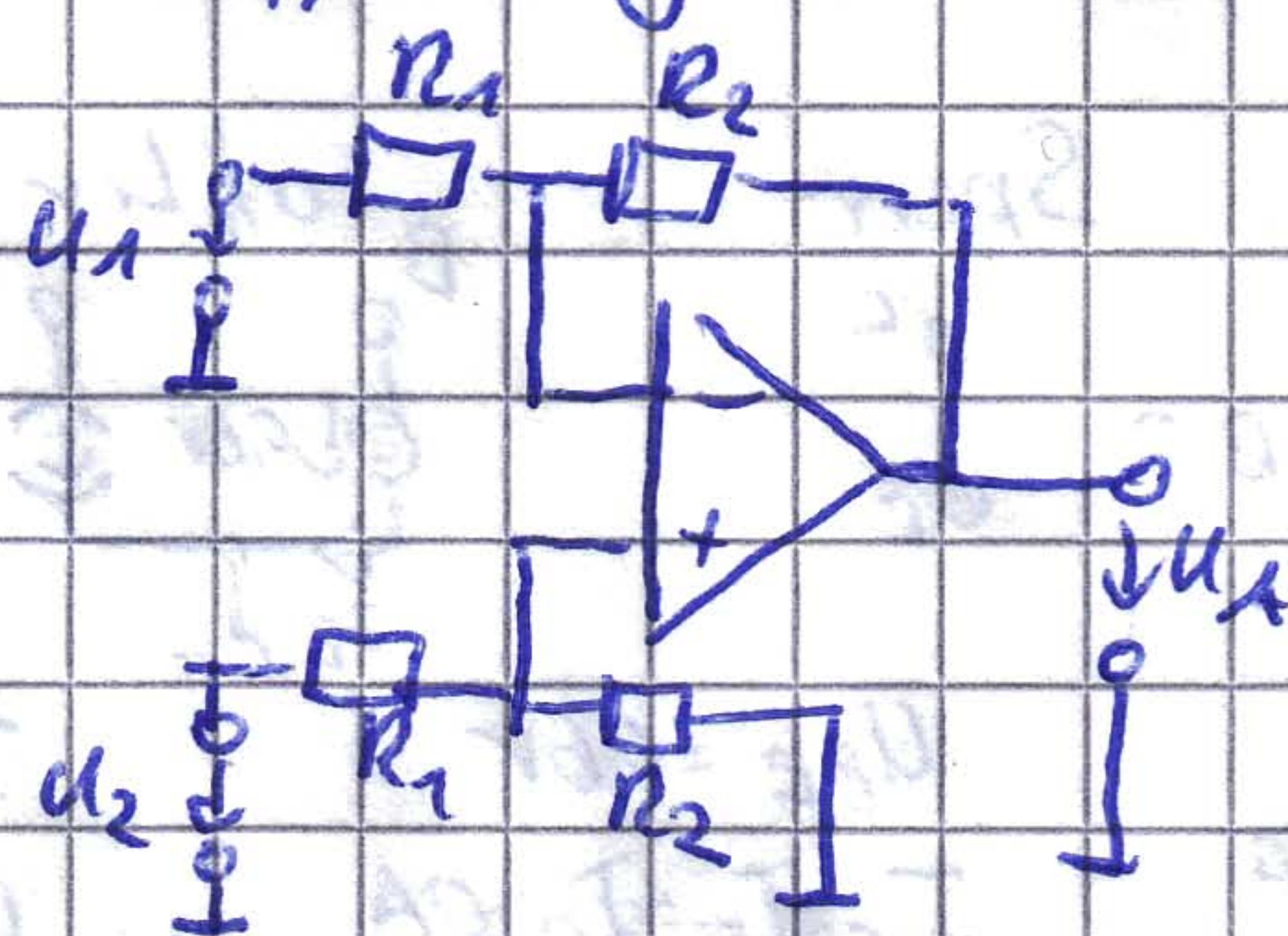

$$U_A = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1)$$

Subtrahierer

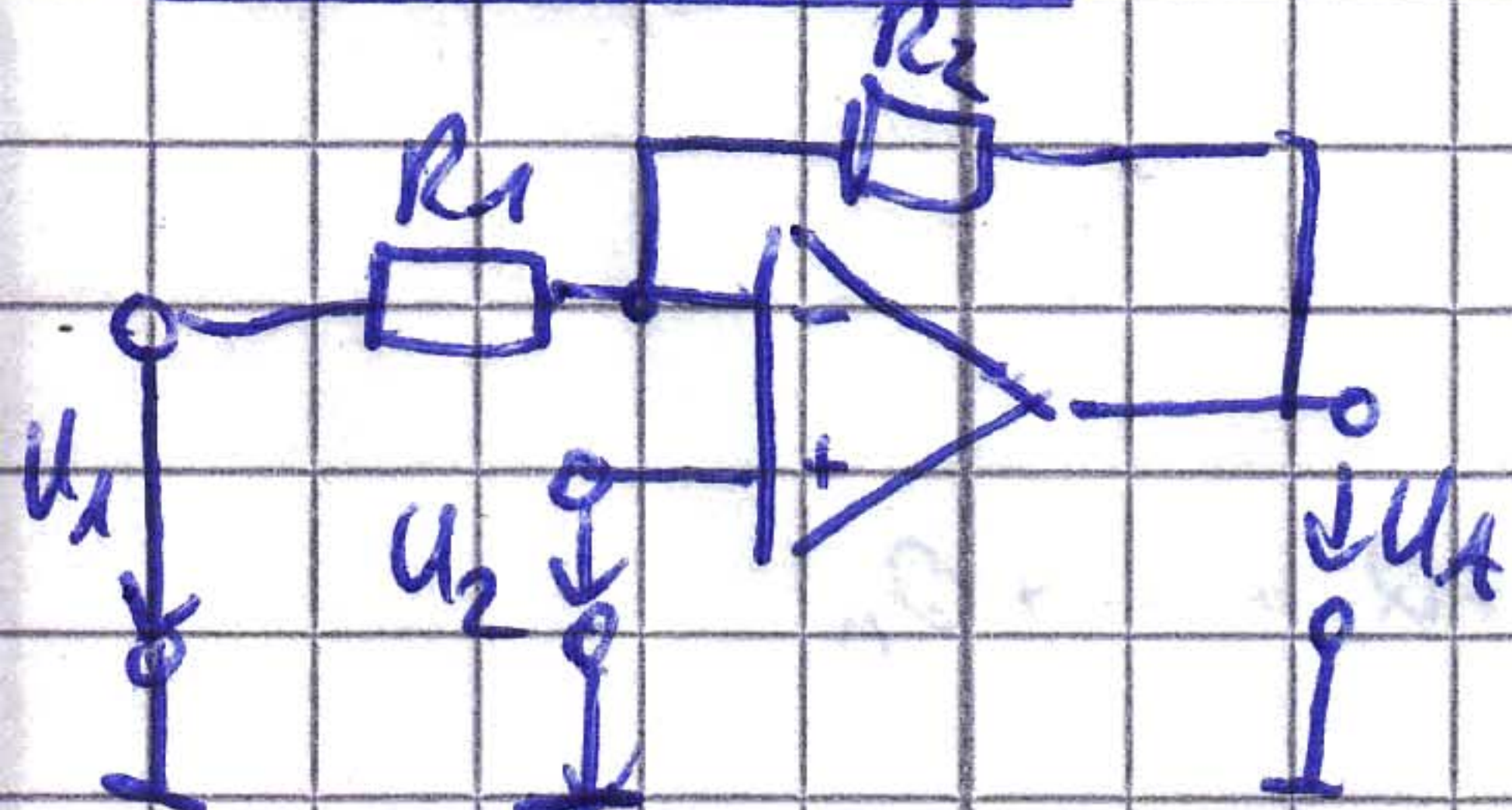

$$U_A = U_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$