


zu a) Cosinussatz

$$z_p^2 = z_L^2 + R_{cu}^2 - 2 z_L R_{cu} \cdot \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \dots = 0,61$$

Widerstands dreieck

$$\varphi = \arccos 0,61 = 52,6^\circ$$

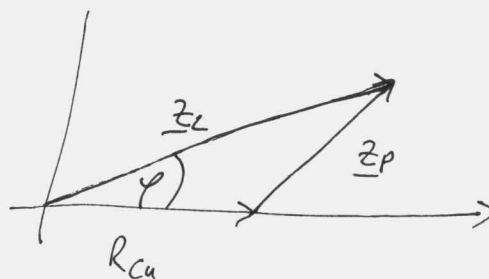

b) $\varphi + \delta = 90^\circ \rightarrow \delta = \dots 37,4^\circ$

Güte: $Q = \frac{1}{\tan \delta} \approx \frac{1}{0,76} \approx 1,31$ (normalerweise $Q \hat{=}$ Blindleistung)

UG 9 es soll $z_p = z_r$

$\left. \begin{matrix} L_r \\ C_r \\ R_r \end{matrix} \right\}$ als Funktion von $\left\{ \begin{matrix} L_p \\ C_p \\ R_p \end{matrix} \right\}$ als gegeben voraussetzen

a) b) zu Beginn gleiche Rechnung

$$z_p = R_p \parallel jX_p = \frac{R_p \cdot jX_p}{R_p + jX_p} \cdot \frac{R_p - jX_p}{R_p - jX_p} = \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} + j \frac{R_p^2 X_p}{R_p^2 + X_p^2} \stackrel{!}{=} a + jb$$

$$z_r = R_r + jX_r \stackrel{!}{=} c + jd$$

es soll $z_p = z_r$ d.h. $a + jb = c + jd \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$

zwei kompl. Zahlen gleich $\Leftrightarrow$ Real- und Imaginärteile gleich

$$\frac{R_p X_p^2}{X_p^2 + R_p^2} + j \frac{R_p^2 X_p}{R_p^2 + X_p^2} = R_r + jX_r \rightarrow R_r = \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} \quad X_r = \frac{R_p^2 X_p}{R_p^2 + X_p^2}$$

$$a) X_p = \omega L_p \rightarrow R_r = \frac{R_p (\omega L_p)^2}{R_p^2 + (\omega L_p)^2} \quad (2)$$

$$X_r = \omega L_r \quad \omega L_r = \frac{R_p^2 \cdot \omega L_p}{R_p^2 + (\omega L_p)^2}$$

$$L_r = \dots \text{ s. Lsg.}$$

$$b) X_p = -\frac{1}{\omega C_p} \quad R_r = \frac{R_p \cdot \left(-\frac{1}{\omega C_p}\right)^2}{R_p^2 + \left(-\frac{1}{\omega C_p}\right)^2}$$


$$X_r = -\frac{1}{\omega C_r}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{\omega C_r} = \frac{R_p^2 \left(-\frac{1}{\omega C_p}\right)^2}{R_p^2 + \left(-\frac{1}{\omega C_p}\right)^2}$$

$$\Rightarrow C_r = \frac{1}{\omega} \frac{R_p^2 + \left(-\frac{1}{\omega C_p}\right)^2}{R_p^2 \cdot \left(\frac{1}{\omega C_p}\right)}$$

UG 10


(3)

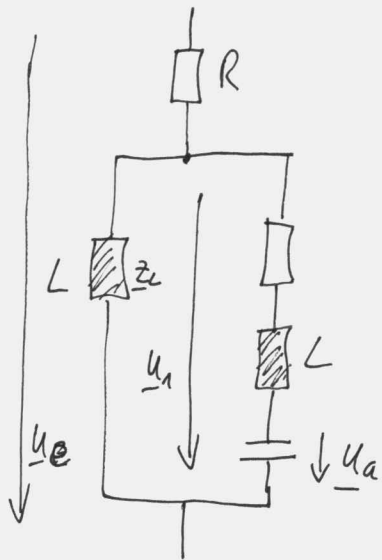

$$H(j\omega) = \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_1} \cdot \frac{\underline{u}_1}{\underline{u}_e}$$

je ein Spannungsteiler
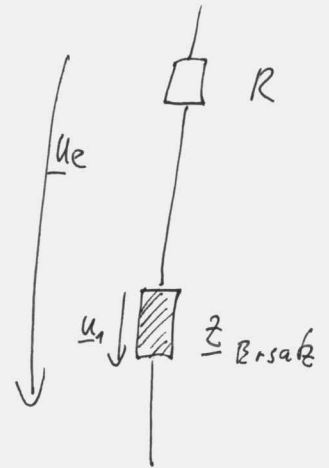
$$\text{mit } \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_1} = \frac{\underline{z}_C}{R + \underline{z}_L + \underline{z}_C}$$



$$\begin{aligned} \frac{\underline{u}_1}{\underline{u}_e} &= \frac{\underline{z}_L \parallel (R + \underline{z}_L + \underline{z}_C)}{R + (\underline{z}_L \parallel (R + \underline{z}_L + \underline{z}_C))} \\ &= \frac{\underline{z}_L \cdot (R + \underline{z}_L + \underline{z}_C)}{\underline{z}_L + R + \underline{z}_L + \underline{z}_C} \\ &= \frac{R + \frac{\underline{z}_L \cdot (R + \underline{z}_L + \underline{z}_C)}{\underline{z}_L + R + \underline{z}_L + \underline{z}_C}}{\underline{z}_L + R + \underline{z}_L + \underline{z}_C} \end{aligned}$$

$$H(j\omega) = \frac{\underline{z}_C \cdot \underline{z}_L}{R(R + \underline{z}_C + 2\underline{z}_L) + \underline{z}_L(R + \underline{z}_L + \underline{z}_C)}$$

$$\text{mit } \underline{z}_C = jX_C$$

$$\underline{z}_L = jX_L$$

Konjugiert komplex
erweitern

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{-X_C X_L}{(-X_L^2 + R^2 - X_C X_L) + j(3RX_L + RX_C) \cdot [(\dots) - j(\dots)]} \\ &= \frac{-X_L X_C (R^2 - X_L X_C - X_L^2) + jX_L X_C (3RX_L + RX_C)}{\text{Nenner aus Musterlösung.}} \end{aligned}$$

b) $\underline{u}_a, \underline{u}_e$ - in Phase
 - haben gleichen Phasenwinkel

(4)

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_e} = \frac{\underline{u}_a e^{j\varphi_{u_a}}}{\underline{u}_e e^{j\varphi_{u_e}}} \quad \text{d.h.} \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_e} \quad \text{also rein reell}$$

mit $\varphi_{u_a} = \varphi_{u_e}$, da in Phase

$$\text{also } \operatorname{Im}\{\underline{H}(j\omega)\} = 0$$

$$\text{also: } \underbrace{X_L X_C}_{\neq 0} \underbrace{(3R X_L + R X_C)}_{=0} \stackrel{!}{=} 0$$

$$3R\omega L + R\left(-\frac{1}{\omega C}\right) = 0 \quad \rightarrow \quad L = \frac{1}{3} \frac{1}{\omega^2 C}$$


UG 11

$$= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \quad \text{mit } \omega = 2\pi f$$

$$= 50\Omega + j\left(\underbrace{84,55\Omega}_{X_L} + \underbrace{(-630,82\Omega)}_{X_C}\right)$$

$$= 50\Omega + j(-546,27\Omega) = 50\Omega - j546,27\Omega$$

IV Quadrant

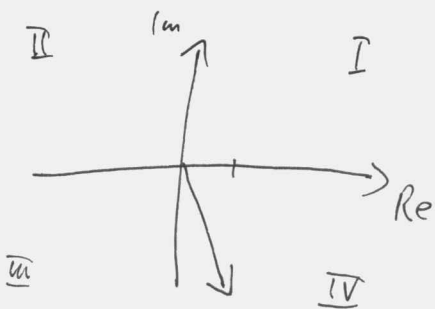


$$= 548,55\Omega e^{-84,77^\circ}$$

$$|\underline{z}| = 548,55\Omega$$

$$\varphi = -84,77^\circ$$

$$\underline{I} = \frac{U}{|Z|} = \frac{50V}{548,55 \Omega} = 91,15 \text{ mA}$$

(5)

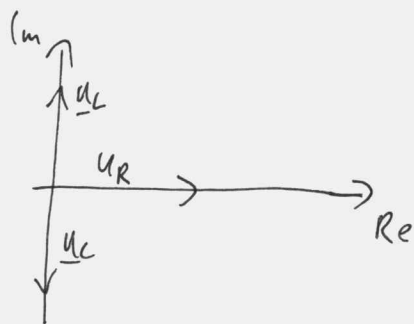

Werte: $|\underline{u}_R|$, $|\underline{u}_L|$, $|\underline{u}_C|$

Vorgabe: $\underline{u}_R$ auf reeller Achse

$$u_R = I \cdot R = 91,15 \text{ mA} \cdot 50 \Omega = 4,56 \text{ V}$$

$$|\underline{u}_L| = |\underline{I}| \cdot |Z_L| = |\underline{I}| \cdot |jX_L| = I \cdot \underbrace{|j|}_1 \cdot |X_L| = I \cdot X_L = 91,15 \text{ mA} \cdot 84,55 \Omega = 7,71 \text{ V}$$

$$|\underline{u}_C| = I |X_C| = I \cdot \left| -\frac{1}{\omega C} \right| = 91,15 \text{ mA} \cdot 630,82 \Omega = 57,5 \text{ V}$$

Winkel:

$$\underline{u}_R = u_R e^{j\varphi_R}$$

$$\varphi_R = 0^\circ$$

$$\underline{u}_L = u_L e^{j\varphi_L}$$

$$\text{mit } \varphi_L = \varphi_R + 90^\circ$$

$$\underline{u}_C = u_C e^{j\varphi_C}$$

$$\varphi_C = \varphi_R - 90^\circ$$

$$\underline{u}_R = 4,56 \text{ V} e^{j0^\circ}$$



$$\underline{I} = 91,15 \text{ mA} e^{j0^\circ} = I$$

$$\underline{u}_L = 7,71 \text{ V} e^{j90^\circ}$$

$$\underline{u} = \underline{u}_R + \underline{u}_L + \underline{u}_C$$

$$\underline{u}_C = 57,5 \text{ V} e^{-j90^\circ}$$

s. auch Mst. Lsg
im Netz

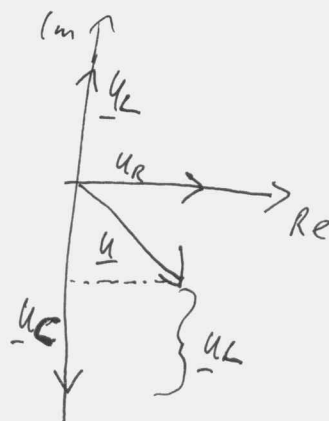
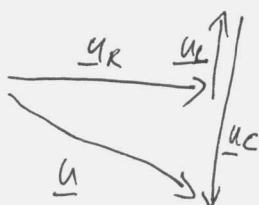


b) es war $X_L = 84,55 \Omega$


(6)

$$X_C = -630,82 \Omega$$

$|X_L| < |X_C|$ bzw. $X_L + X_C < 0 \rightarrow$ kapazitives Verhalten

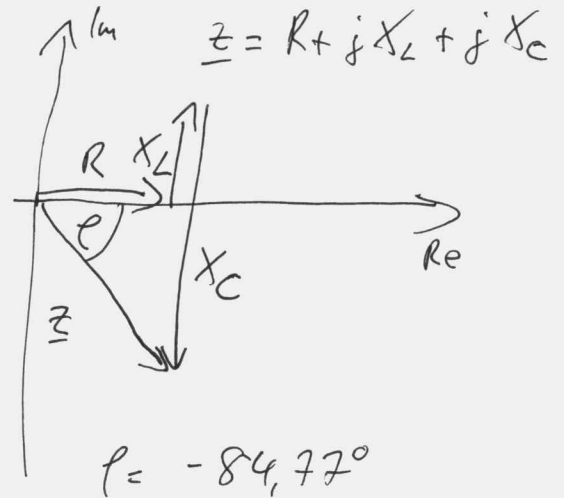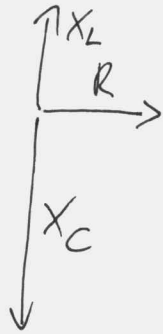

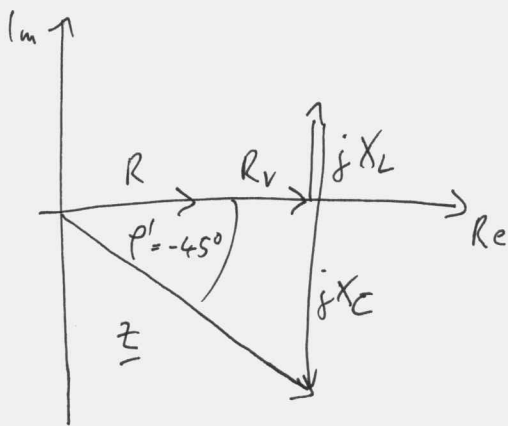c) gefordert: ϕ von $-84,77^\circ$ auf -45°



$$\begin{aligned} & \begin{matrix} jX_L + jX_C \\ j(X_L + X_C) \end{matrix} \\ & |X_L + X_C| = \left| \omega L + \left(-\frac{1}{\omega C} \right) \right| \end{aligned}$$

$$\tan \phi' = \frac{|X_L + X_C|}{R + R_v} \quad \text{mit } |\phi'| = 45^\circ$$

d.h. $\tan |\phi'| = 1$

$$(2) \quad R + R_v = |X_L + X_C|$$

$$\begin{aligned} R_v &= |X_L + X_C| - R = |84,55 \Omega - 630,82 \Omega| - 50 \Omega \\ &= 496,27 \Omega \end{aligned}$$

$$\underline{z} = R + R_v + j(X_L + X_C) = 772,54 \Omega \cdot e^{-j45^\circ}$$

d) Resonanzfrequenz:

(7)

$$\underline{Z} = R + \cancel{j\omega L} + j(X_L + X_C)$$

$$|\underline{I}| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{Z}|} = \frac{U}{R} \quad \text{da } \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = 0$$
$$= \frac{50\text{V}}{50\Omega} = 1\text{A}$$

bei Resonanz: $\operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = 0$

$$\text{also } X_L = -X_C \quad \text{bzw. } |X_L| = |X_C| \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 2\pi f_0$$

$$\rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$
