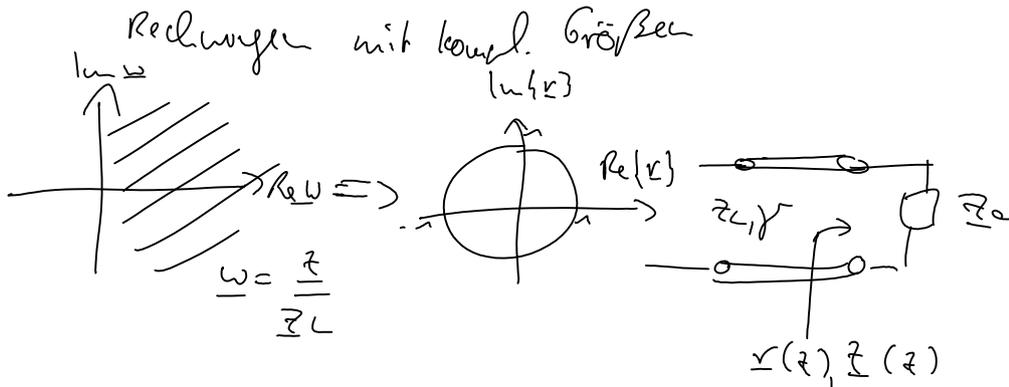


1a) $z_i = z_L^*$ um max. Leistung abzugeben
(verf. Leistung P_{verf}) oder $r_c = r_i^*$

$$P_{\text{max}} = P_{\text{verf}} = \frac{|U_q|^2}{8 \cdot \operatorname{Re}\{z_i\}}$$

b) Transformation von komplexen Größen,



$$c.) \quad \underline{z}(z) = \frac{z(z) - z_L}{z(z) + z_L} = \frac{\underline{w}(z) - 1}{\underline{w}(z) + 1}$$

d.) Der Anpassungsfehler w ist ein

Maß dafür, wie gut der Abschlusswiderstand an die Leitung angepasst ist:

$$w = \frac{1}{S} = \frac{U_{\text{min}}}{U_{\text{max}}} = \frac{1 - |r|}{1 + |r|} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Konstante} \\ \text{Abbildung} \end{array} \right.$$

Voltege Standing Wellen Ratio $\underline{w} \rightarrow r = \frac{w-1}{w+1}$

Bei Anpassung $r = 0$, $S = 1$ und $w = 1$ (Winkeltreu)

totale Reflexion $|r| = 1$, $S = \infty$, $w = 0$

$$2.) \quad z_{s, \underline{e}} = \frac{z_s}{z_e} = \frac{(S + Sj) \cdot R}{S \cdot R}$$

$$= (0,1 + 0,1j) \Omega$$

$$\frac{j\omega L_s}{z_L} = \frac{35 \Omega}{50 \Omega} = \frac{7}{10} \Omega$$

$$\frac{R_s}{z_L} = \frac{5 \Omega}{50 \Omega} = 0,1 \Omega$$

$$j\omega C_s \cdot \frac{1}{z_L} = -\frac{20 \Omega}{50 \Omega} = -0,4 \Omega$$

$$C_p : \left(j\omega C_p \cdot z_L \right)^{-1} = j\omega C_p \cdot z_L$$

$$= j \frac{3}{50} \cdot 50 \Omega$$

$$R_p \text{ in } \left(\frac{25 \Omega}{50 \Omega} \right)^{-1} = 2 \Omega$$

$$L_p : \left(\frac{j\omega L_p}{z_L} \right)^{-1} = -j \frac{50}{12,5} = -4j$$

$$z_e = (0,3 - j0,1) \Omega \cdot z_L$$

$$= \underline{15 \Omega - j5 \Omega}$$

$$3a) \quad r_z = \frac{z - z_L}{z + z_L} = \dots = \ominus \frac{y - y_L}{y + y_L}$$


$$z = \frac{1}{y} \quad r_z = \ominus r_y$$


3b)

The Complete Smith Chart

Black Magic Design
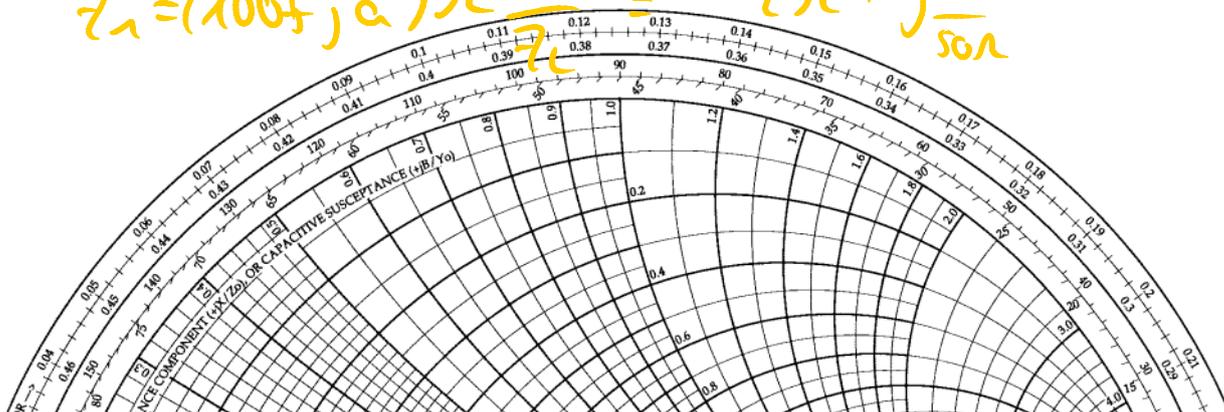
$$z_1 = (100 + ja) \Omega \frac{1}{z_L} = 2 \Omega + j \frac{e}{50 \Omega}$$



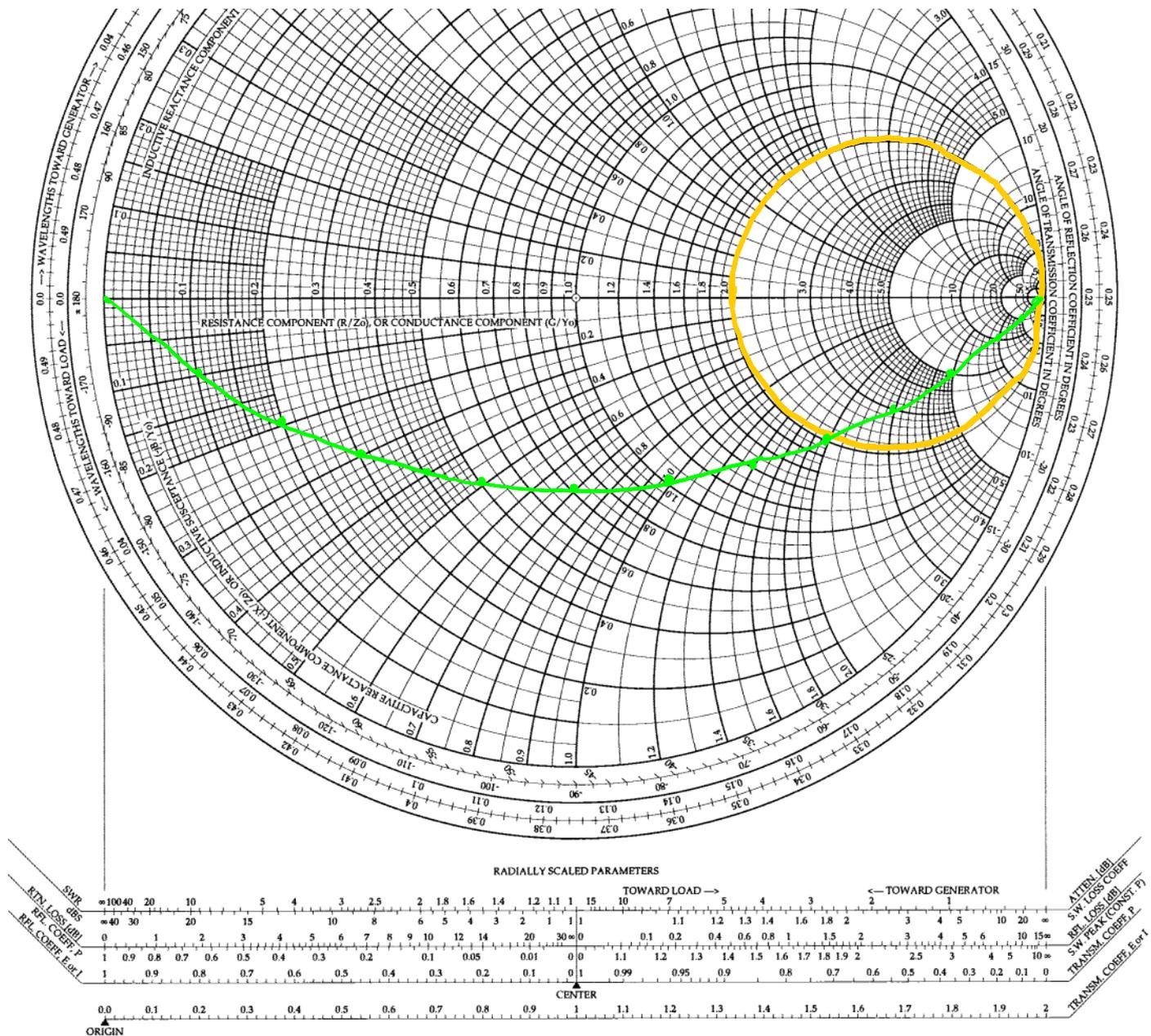


$$3c) \underline{z}_2 = (b - jb) \cdot \underline{z}_L \quad -\infty < b < \infty$$

$$\frac{\underline{z}_2}{\underline{z}_L} = b' - jb' \quad b' = \frac{b}{\underline{z}_L}$$

$$\underline{r} = x + jy = \frac{b' - jb' - 1}{b' - jb' + 1}$$

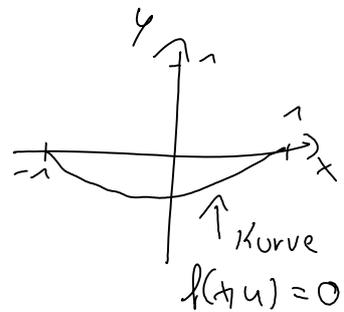$x(b')$ und $y(b')$ mit
 $b' = \text{Lark parameter}$



b' = Lagrange parameter

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{z\} &\Rightarrow x(b' + 1) + b'y = b' \\ \operatorname{Im}\{z\} &\Rightarrow b'y + y - b'x = -b' \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \right\} b' = \frac{y}{x - y - 1}$$

$$\Rightarrow x^2 + (y-1)^2 = (\sqrt{2})^2 \quad \text{Kreis: Mittelpunkt } (0,1) \\ \text{Radius } \sqrt{2}$$