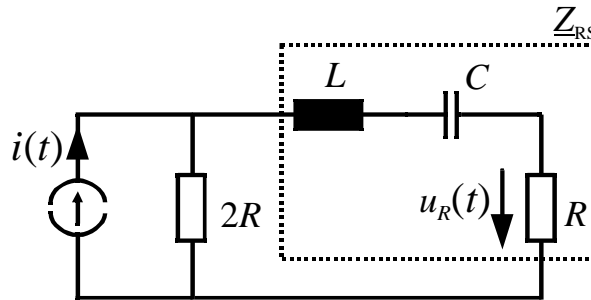


Grundgebiete der Elektrotechnik II – Feedbackaufgabe: Komplexe Wechselstromrechnung

Aufgabe 2

(15 Punkte)

Gegeben sei folgender gedämpfter Reihenschwingkreis:



Der Schwingkreis werde seit langer Zeit von einer harmonischen Stromquelle $i(t) = \hat{i} \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$ bzw. $\underline{I} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j90^\circ}$ gespeist. Der Innenwiderstand der Stromquelle beträgt $2R$ und es gilt:

$$\omega = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{LC}}, \quad R = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- 2.1 Berechnen Sie die Impedanz \underline{Z}_{RS} des gedämpften Reihenschwingkreises. (1 Punkt)
- 2.2 Berechnen Sie die komplexe Größe \underline{U}_R in Abhängigkeit der Größen \underline{I} , ω , L , C und R . (3 Punkte)
- 2.3 Ermitteln Sie (unter Verwendung der weiteren Angaben) die Größe \underline{U}_R nur in Abhängigkeit der Größen \underline{I} und R . (3 Punkte)
- 2.4 Berechnen Sie den zeitlichen Verlauf der Größe $u_R(t)$. Geben Sie das Ergebnis $u_R(t)$ in Abhängigkeit der Größen \hat{i} und R im Zeitbereich an. (4 Punkte)
- 2.5 Wie groß ist die am Widerstand R abgegebene effektive Wirk- und Blindleistung ($P_{W,R}$ und $P_{B,R}$)? Geben Sie zudem die Augenblicksleistung $p_{A,R}(t)$ an. (4 Punkte)

Hinweis: $\frac{1}{1-j} = \frac{e^{j45^\circ}}{\sqrt{2}}$ und $2 \cdot \cos^2 x = 1 + \cos(2 \cdot x)$