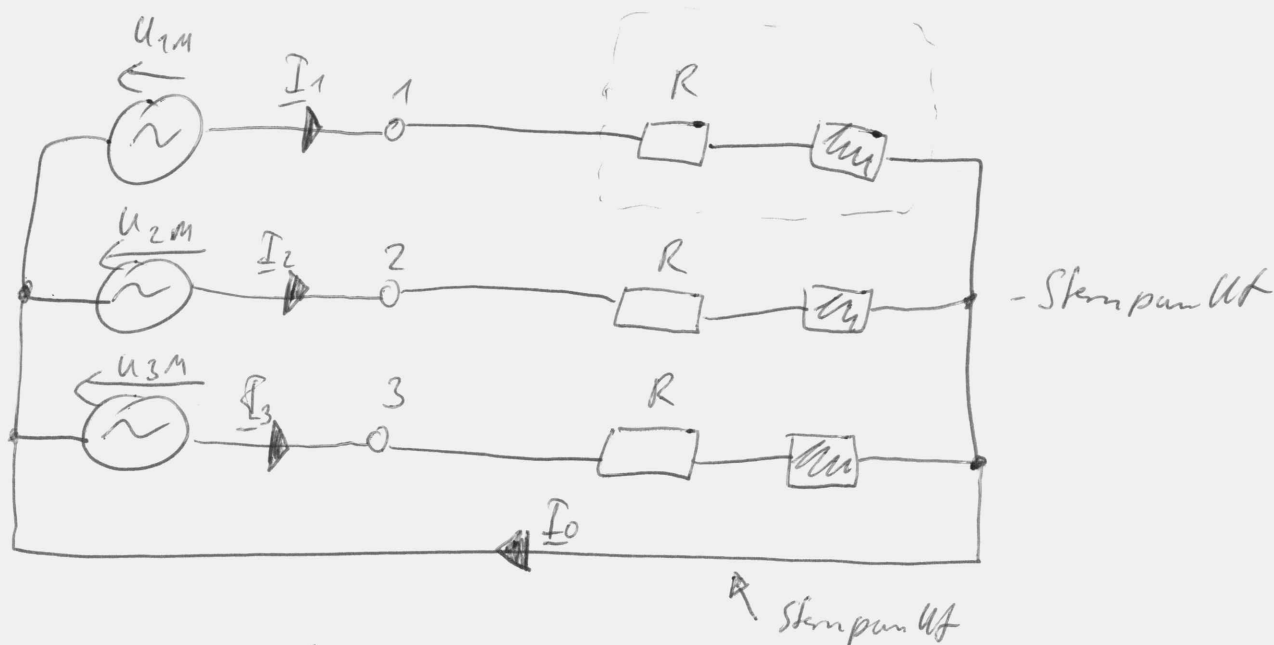


Aufgabe 27

(2)



Wegen Symmetrie: $\underline{I}_0 = 0$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{u}_{1M}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{u}_{2M}}{\underline{Z}} = \frac{a^2 \cdot \underline{u}}{\underline{Z}}$$



$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{u}_{3M}}{\underline{Z}} = \frac{a \cdot \underline{u}}{\underline{Z}}$$

Unken regel

$$\begin{aligned} \underline{I}_0 &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \\ &= (1 + a^2 + a) \cdot \frac{\underline{u}}{\underline{Z}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

≈ 0

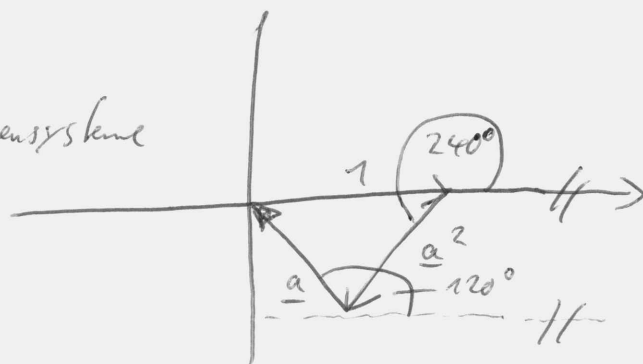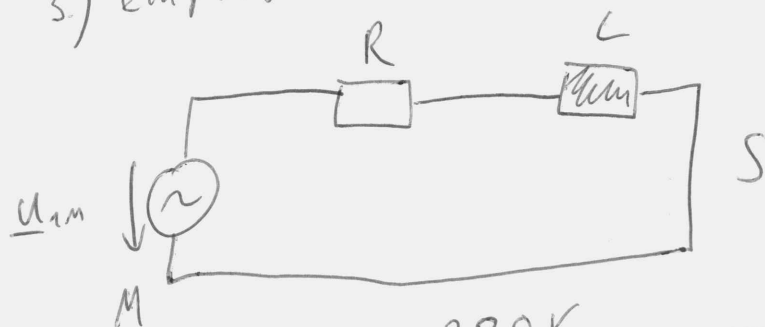
- 2.) Da $\underline{I}_0 = 0$, ändert sich nichts!
- 3.) Einphasiges ESB gilt für symm. Dreiphasensysteme



$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{u}_{1M}}{R + j\omega L} = \frac{230V}{20\Omega + j 2\pi 50Hz \cdot 3183\mu H} = 9,2A - j 4,6A$$

$$\begin{aligned} S &= 3 \cdot \underline{u}_{1M} \cdot \underline{I}_1^* = 3 \cdot \{230V \cdot (9,2A - j 4,6A)^*\} = 3 \cdot 230V (9,2A + j 4,6A) \\ &= 6,348 kW + j 3,174 kVAR \quad (\text{Wirkleistung } P + (\text{Blindleistung } Q)) \end{aligned}$$

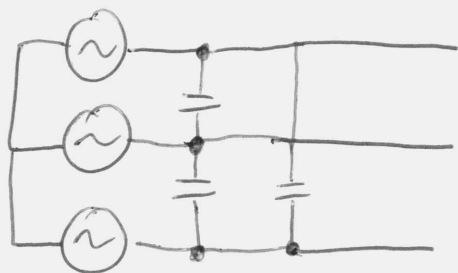4.) $\Rightarrow$ Blindleistungs Kompensation (3)




$$\Delta \rightarrow \text{Y}$$

$$\underline{Z} \rightarrow \frac{1}{3} \underline{Z}$$


$$\frac{1}{j\omega C} \rightarrow \frac{1}{3} \frac{1}{j\omega C}$$

$$C \rightarrow 3C = C'$$

$$(L \rightarrow \frac{1}{3} L)$$

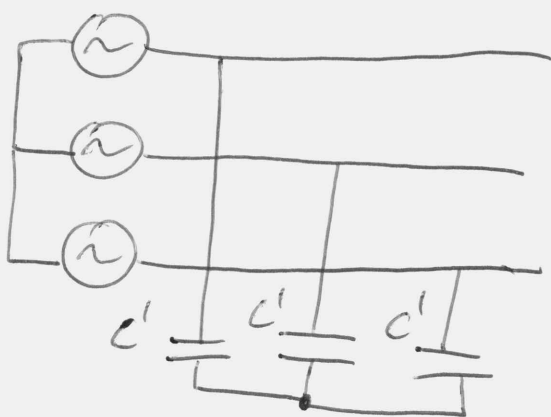

$\Rightarrow$ 1 phasiges ESB

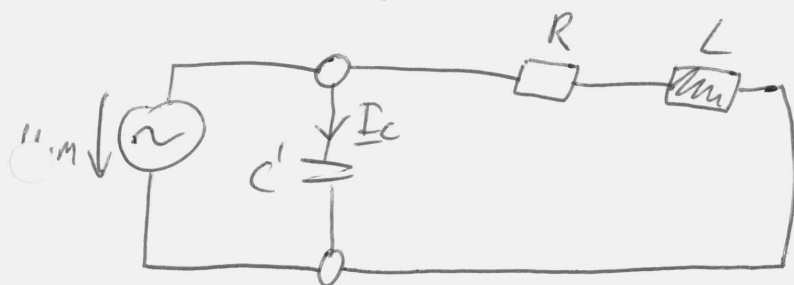

Blindleistung, die von C' aufgenommen werden muss:

$$\begin{aligned} Q_C &= -Q_L \\ &= 3 \cdot \operatorname{Im} \left\{ \underline{u}_{1m} \cdot \underline{I}_C^* \right\} = 3 \cdot \operatorname{Im} \left\{ \frac{\underline{u}_{1m} \cdot (\underline{u}_{1m})^*}{\left(\frac{1}{j\omega C'} \right)^*} \right\} \\ &= -3 \cdot u^2 \cdot \omega \cdot 3 \cdot C = -Q_L \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow C &= \frac{Q_L}{9 u^2 \cdot \omega} = \frac{3,174 \text{ kVAR}}{9 \cdot (230 \text{ V})^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \text{ Hz}} \\ &= 21,22 \mu\text{F} \end{aligned}$$


Aufgabe 28

(4)

unsymmetrische Last im Dreieck

$$1 \text{ cm} \hat{=} 50 \text{ V}$$

$$1 \text{ cm} \hat{=} 2 \text{ A}$$

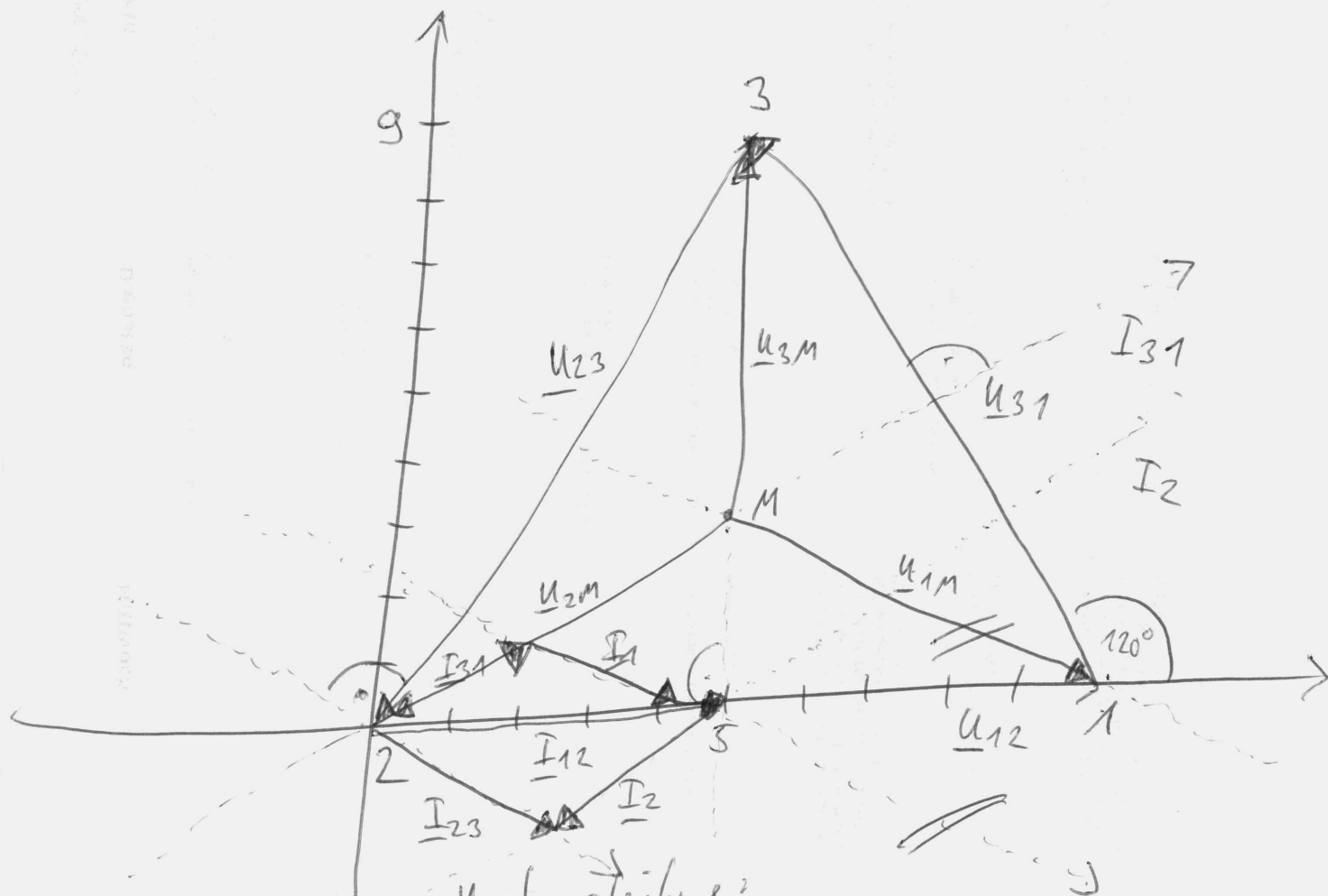

ablesen:

$$2,9 \text{ cm} \hat{=} \underline{I_{31}} = 5,8 \text{ A} e^{j30^\circ}$$

$$\hat{=} \underline{I_{23}} = 5,8 \text{ A} e^{-j30^\circ}$$

$$\underline{I_{12}} = \underline{I_{31}} + \underline{I_1}$$

$$\underline{I_{31}} \perp \underline{U_{31}}, \text{ nacheilender Strom (Spulic: } U \text{ vor } I)$$

$$\underline{I_1} \parallel \underline{U_{1M}}$$

$$\underline{I_{23}} = \underline{I_{12}} + \underline{I_2}$$

$$\underline{I_{23}} \perp \underline{U_{23}}, \text{ voreilender Strom}$$

$$\underline{I_2} \parallel \underline{U_{2M}}$$

Aufgabe 29


(5)

1.) S geschlossen: $C_1 \parallel C_2$

$$\Rightarrow C_1 \parallel C_2 = C_1 + C_2 = \frac{2}{3}C + \frac{1}{3}C = C$$


$\Rightarrow$ Symmetrie liegt vor

1-phasiges BSB:

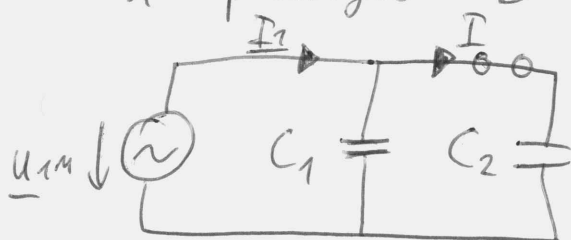

$$\underline{I}_X = j\omega C_2 \cdot \underline{u}_{1m} = j\omega \frac{C}{3} \cdot u$$

2.)

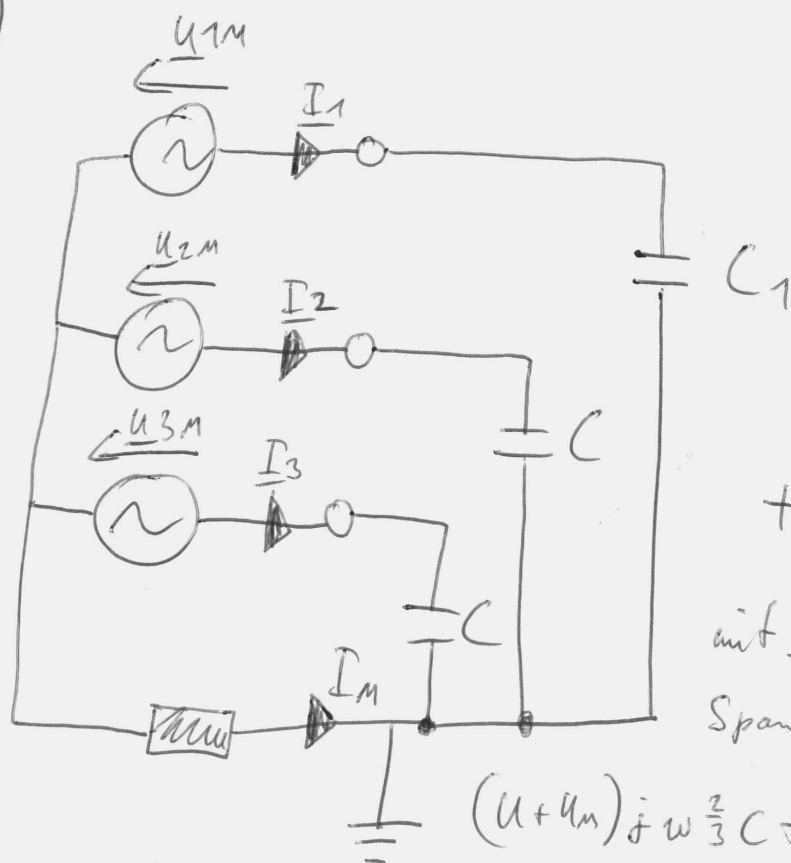

Knoten Gleichung:

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 + \underline{I}_4 = 0$$

$$(\underline{u}_{1m} + \underline{u}_n) j\omega \frac{C}{3} + (\underline{u}_{2m} + \underline{u}_n) j\omega C + (\underline{u}_{3m} + \underline{u}_n) j\omega C + \frac{\underline{u}_n}{j\omega L} = 0$$

mit $\underline{a} = e^{j120^\circ}$ und den gegebenen Spannungen folgt:

$$\Leftrightarrow \underline{u}_n \left(j\omega \frac{8}{3} C + \frac{1}{j\omega L} \right) = -j\omega L \left(\underline{u} \cdot \left(\frac{2}{3} + \underline{a}^2 + \underline{a} \right) + \frac{\underline{u}_n}{j\omega L} \right)$$

$$\frac{2}{3} + \underline{a}^2 + \underline{a} = -\frac{1}{3} + 1 + \underline{a}^2 + \underline{a} = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{u}_n = -\frac{\frac{1}{3} \omega^2 L C \cdot u}{1 - \omega^2 \frac{8}{3} L C} = -u \frac{\omega^2 L C}{3(1 - \omega^2 \frac{8}{3} L C)}$$

⑥

$$3.) u_M \rightarrow \infty \quad ?$$

$$\Rightarrow \text{Nenner} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow 3 \left(1 - \omega^2 \frac{8}{3} LC \right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow 3 = 8 \omega^2 LC$$

$$\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{3}{8LC}}$$